

2. Nicht invertierendes Spannungsverstärker

2.1.
$$\frac{U_2}{U_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\underline{U_2 = U_1 + \frac{R_2 \cdot U_1}{R_1}}$$

$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ $U_1 = 2 \text{ V}$

$$U_2 = 2 \text{ V} + \frac{20000 \Omega \cdot 2 \text{ V}}{10000 \Omega} = \underline{\underline{6 \text{ V}}}$$

2.2)

U_1 [V]	U_2 [V]	U_{R1} [V]	U_{R2} [V]
2,003 V	6,04	-2,023	-4,02

2.3)

U_1 [V]	14	10	6	4	3	2	1	0
U_2 [V]	13,96	13,96	13,96	12,00	9,03	6,04	3,05	0
	-1	-2	-3	-4	-6	-10	-14	
	-2,93	-5,89	-8,89	-11,88	-13,38	-13,38	-13,38	


2.4)
$$1 = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad | \cdot R_1$$

$$R_1 = R_1 + R_2 \quad | - R_1$$


$$0 = R_2$$

$\Rightarrow R_2$ muss 0 sein, um Übertragungsfaktor 1 zu realisieren

zu 1.)

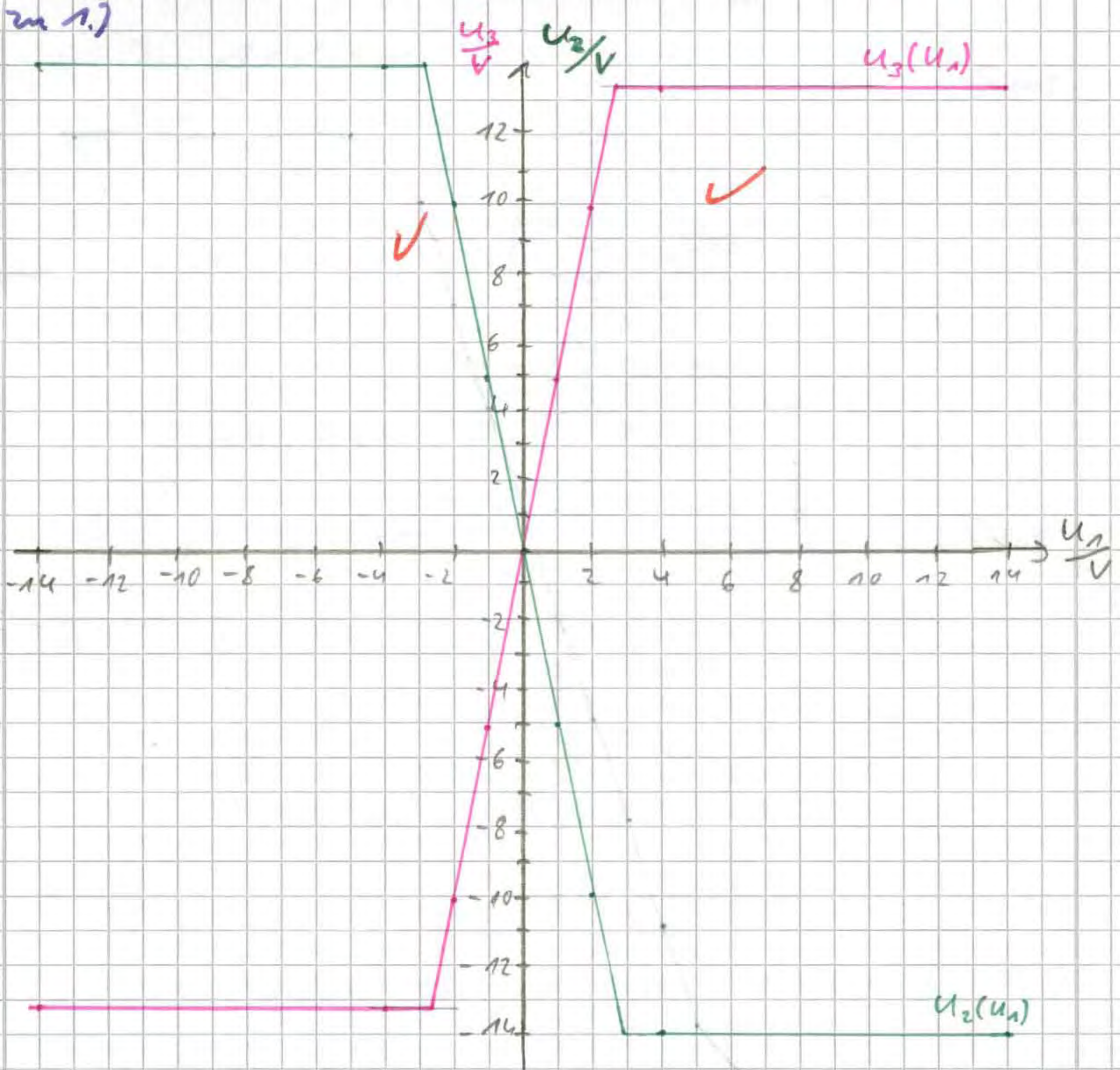

24.2.

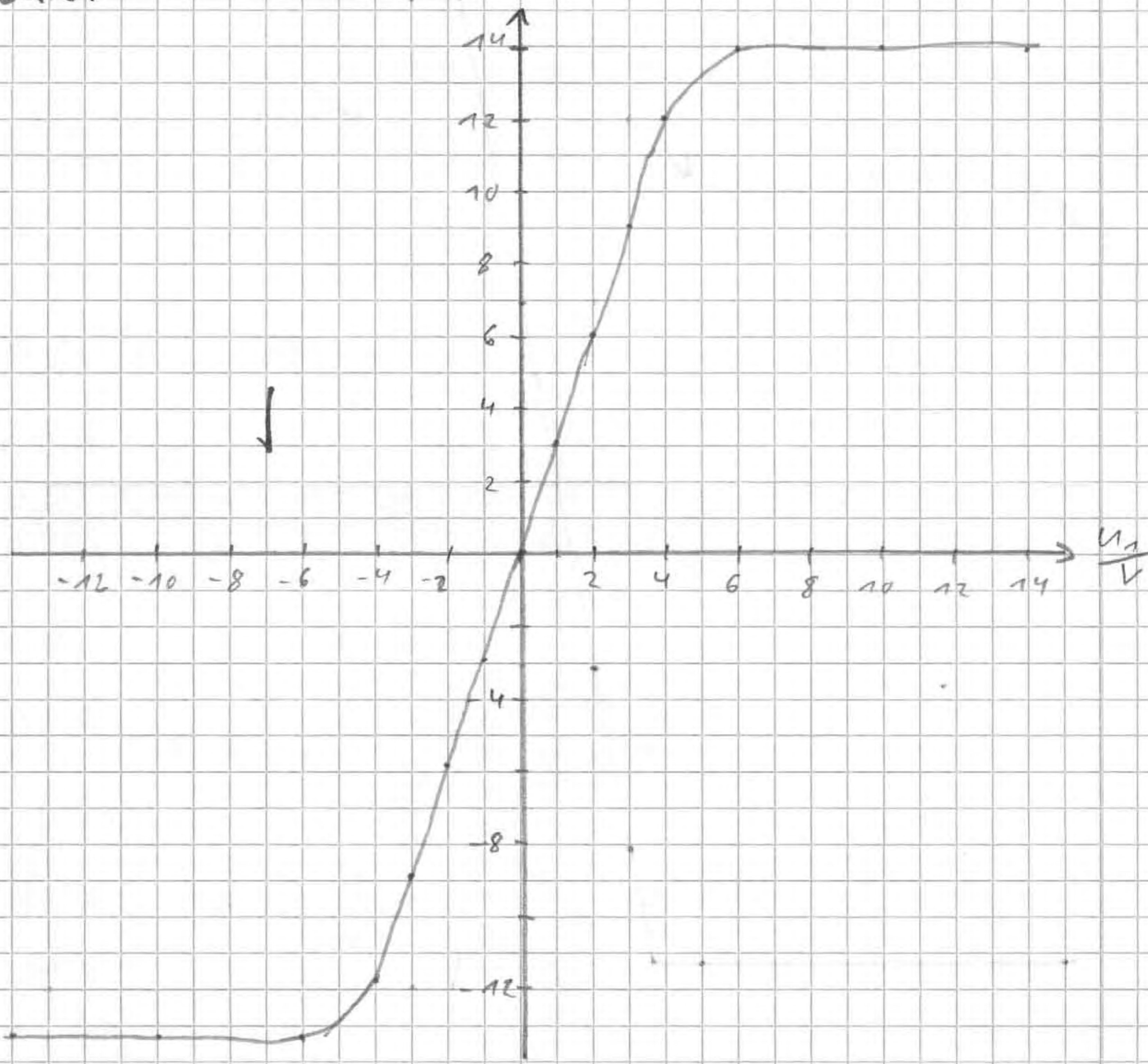

3. Addition von Signalen

3.1.
$$-\frac{U_2}{R_2} = \frac{U_{11}}{R_{11}} + \frac{U_{12}}{R_{12}}$$

$$U_2 = -R_2 \left(\frac{U_{11}}{R_{11}} + \frac{U_{12}}{R_{12}} \right)$$

$R_{11} = R_{12} = R_2 = R = 10 \text{ k}\Omega$

$U_{11} = +8 \text{ V} \quad U_{12} = -2 \text{ V}$

$$U_2 = -10 \text{ k}\Omega \left(\frac{8 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} + \frac{-2 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} \right)$$

$$U_2 = -6 \text{ V}$$

3.2)

U_{11}	U_{12}	U_2	U_{R11}	U_{R12}	U_{R2}
8,03V	-1,998V	6,00V	+2,0V	-8,03V	6,02V

3.3)

$U_{12} [\text{V}]$	14	10	6	4	3	2	1	0
$U_2 [\text{V}]$	13,32	13,32	13,32	11,95	10,95	9,96	8,95	7,96

	-1	-2	-3	-4	-6	-8	-10	-12	-14
	6,97	5,96	4,98	3,97	1,98	0	-1,99	-3,97	-5,98

3.4) $U_{11} = 8 \text{ V}$

$U_{12} [\text{V}]$	$U_2 [\text{V}]$	$U_{12} [\text{V}]$	$U_2 [\text{V}]$
14	5,42	-4	-11,87
12	4,08	-6	-13,33
10	2,08	-8	-13,32
8	0,10	-10	-13,32
6	-1,90	-12	-13,32
4	-3,90	-14	-13,32
2	-5,88		
0	-7,86		
-2	-9,86		



U. 3 Subtraktion von Signalen mit einem OPV

U.1. $\frac{U_2}{U_{12} - U_{11}} = \frac{R_{22}}{R_{11}}$ wenn $\frac{R_{21}}{R_{11}} = \frac{R_{22}}{R_{12}}$


$U_2 = \frac{R_{22}}{R_{11}} (U_{12} - U_{11})$

$R_{11} = R_{12} = R_{21} = R_{22} = R = 10\text{ k}\Omega$

U_{11}

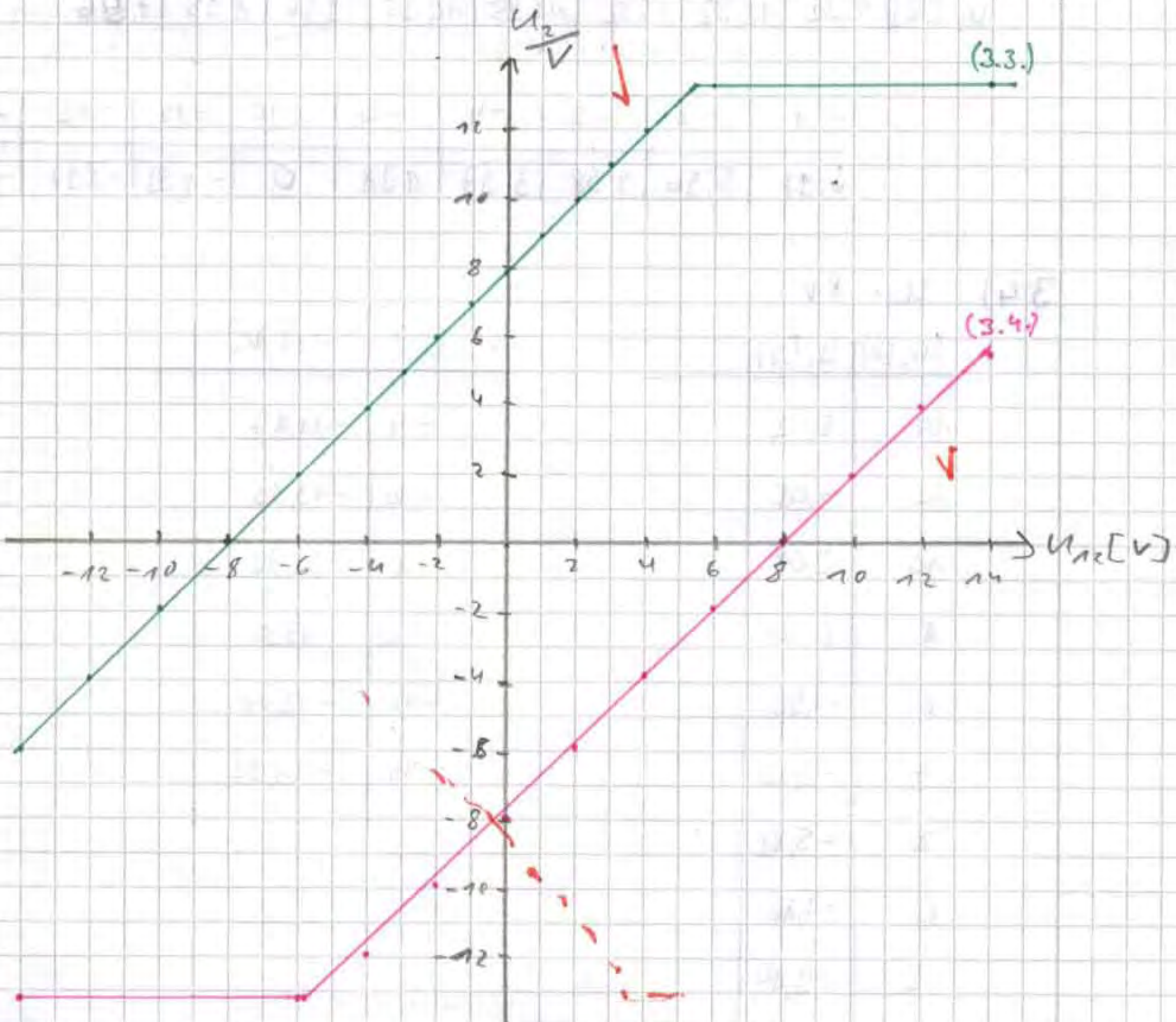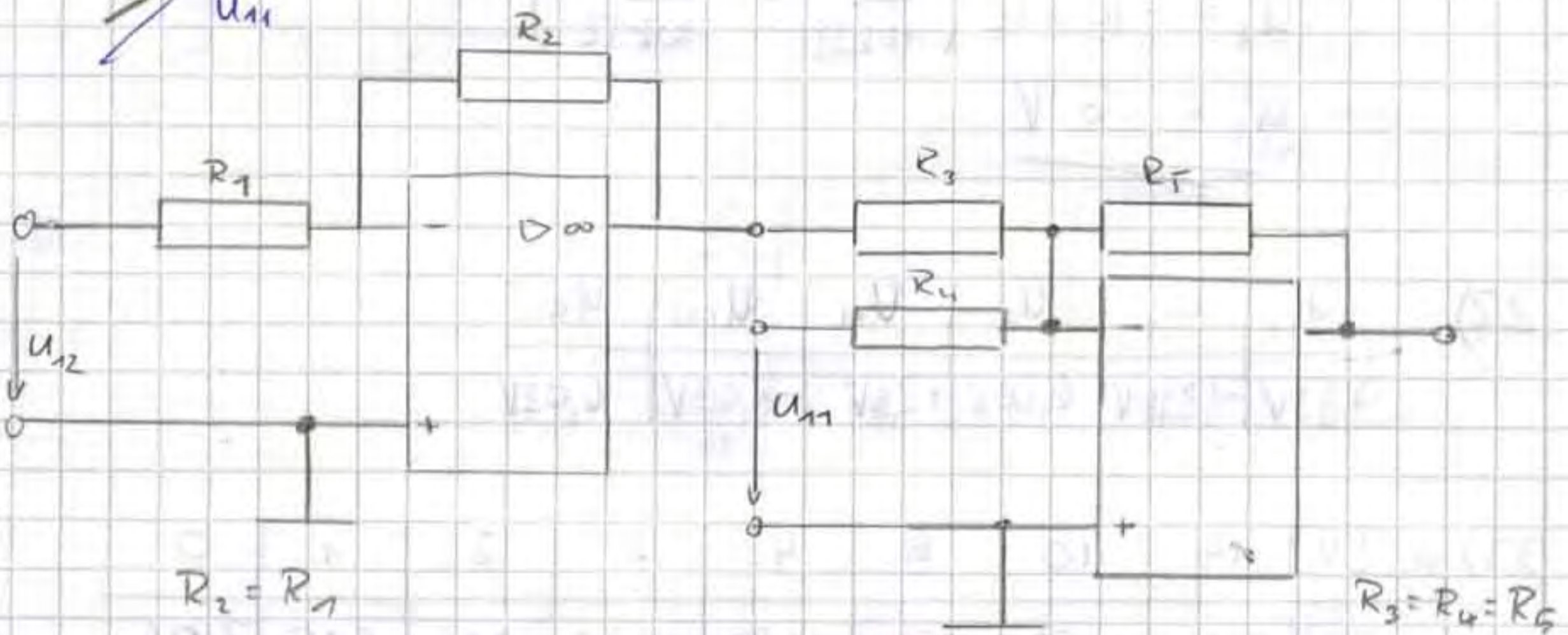

5. Komparatorerschaltung mit Begrenzung

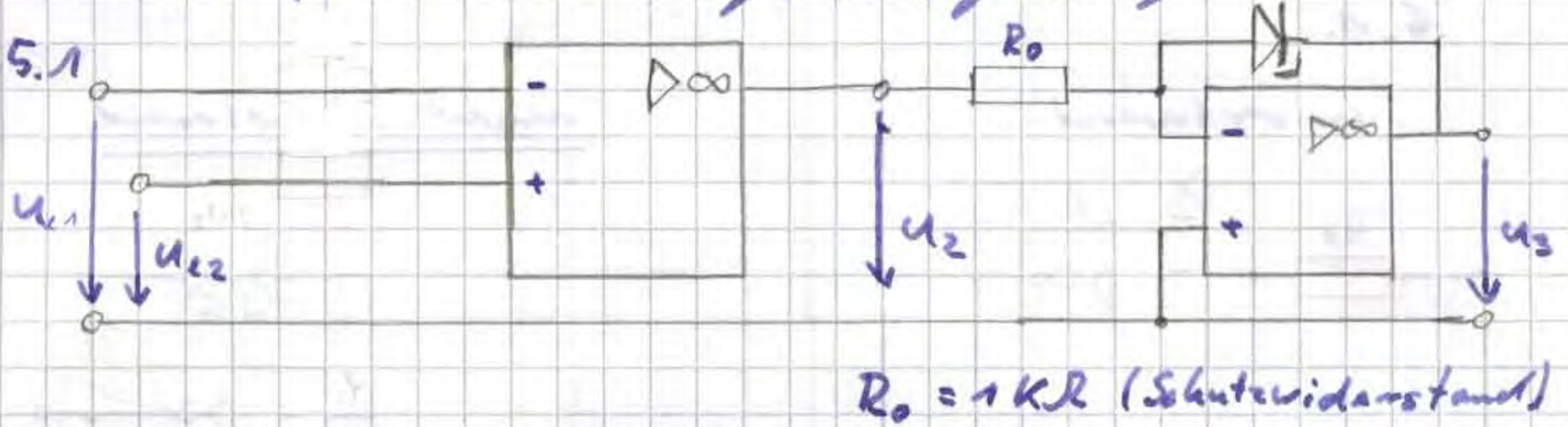


5.3) $U_m = -6\text{ V}$

U_{in2} [V]	-14	-8	-6	-4	-2	2	6	14
U_2 [V]	5,18	5,18	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77

$U_m = +2\text{ V}$


U_{in2} [V]	-14	-8	-6	0	2	6	14
U_2 [V]	5,18	5,18	5,18	5,18	-0,77	-0,77	0,77

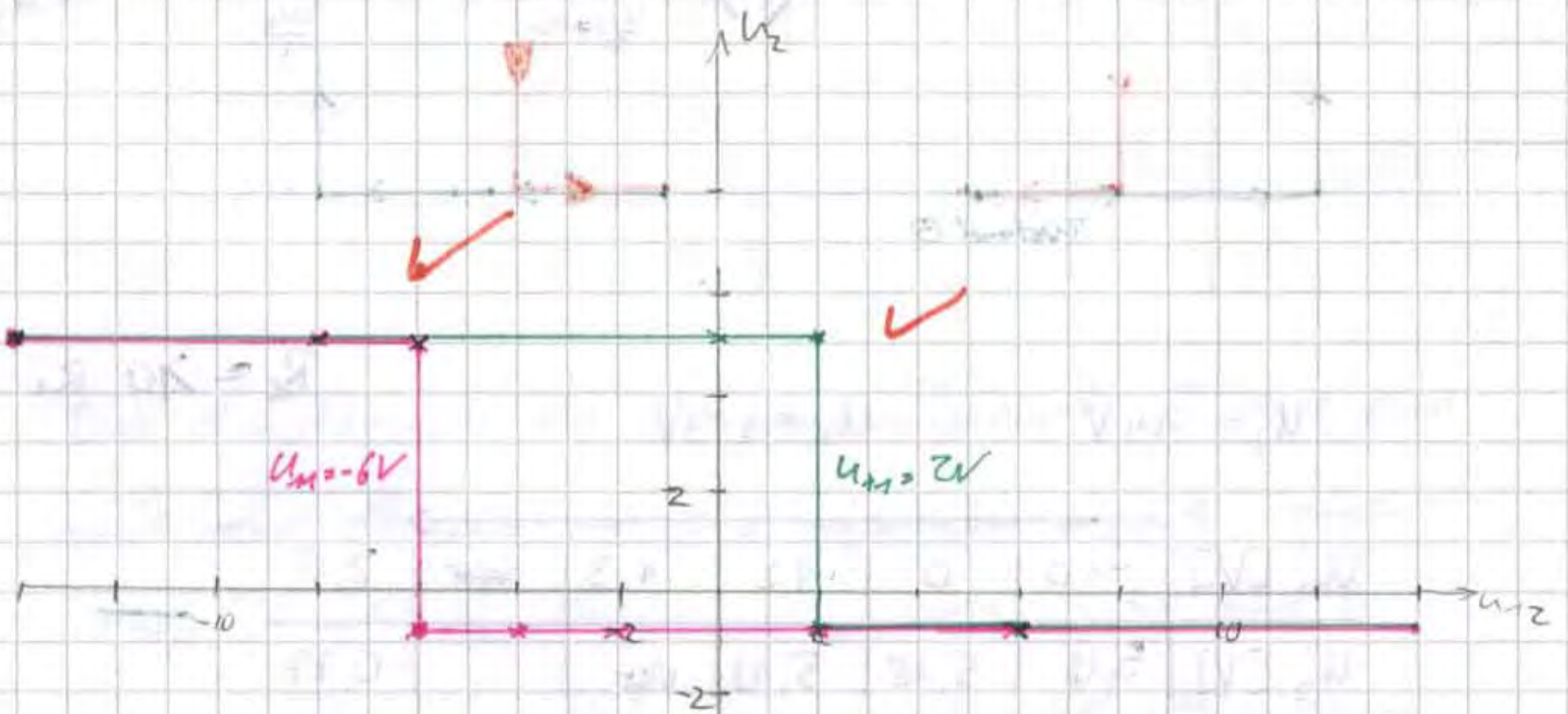



6. Schmitt-Trigger

6.1.

in vertieft

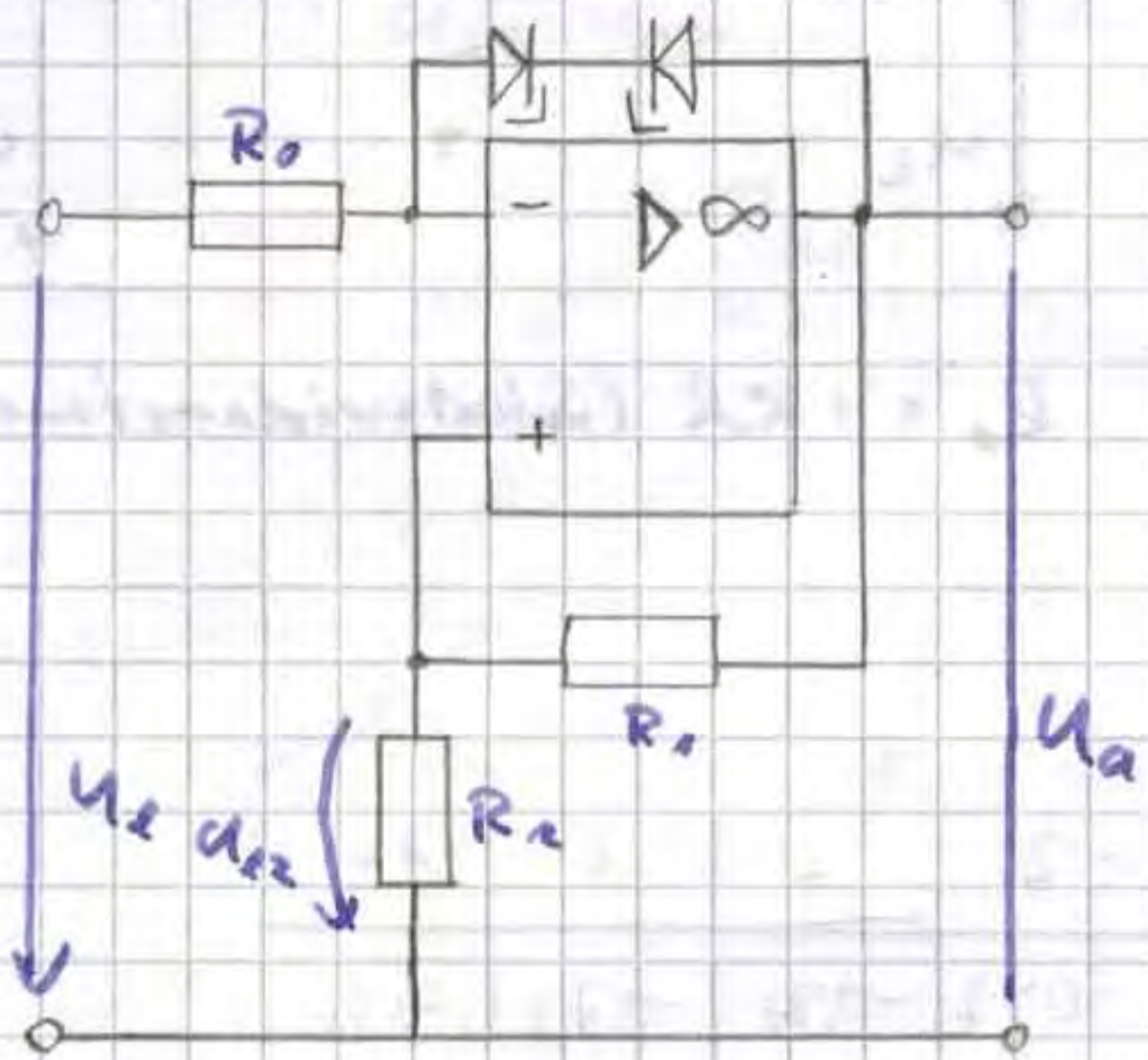

nicht in vertieft

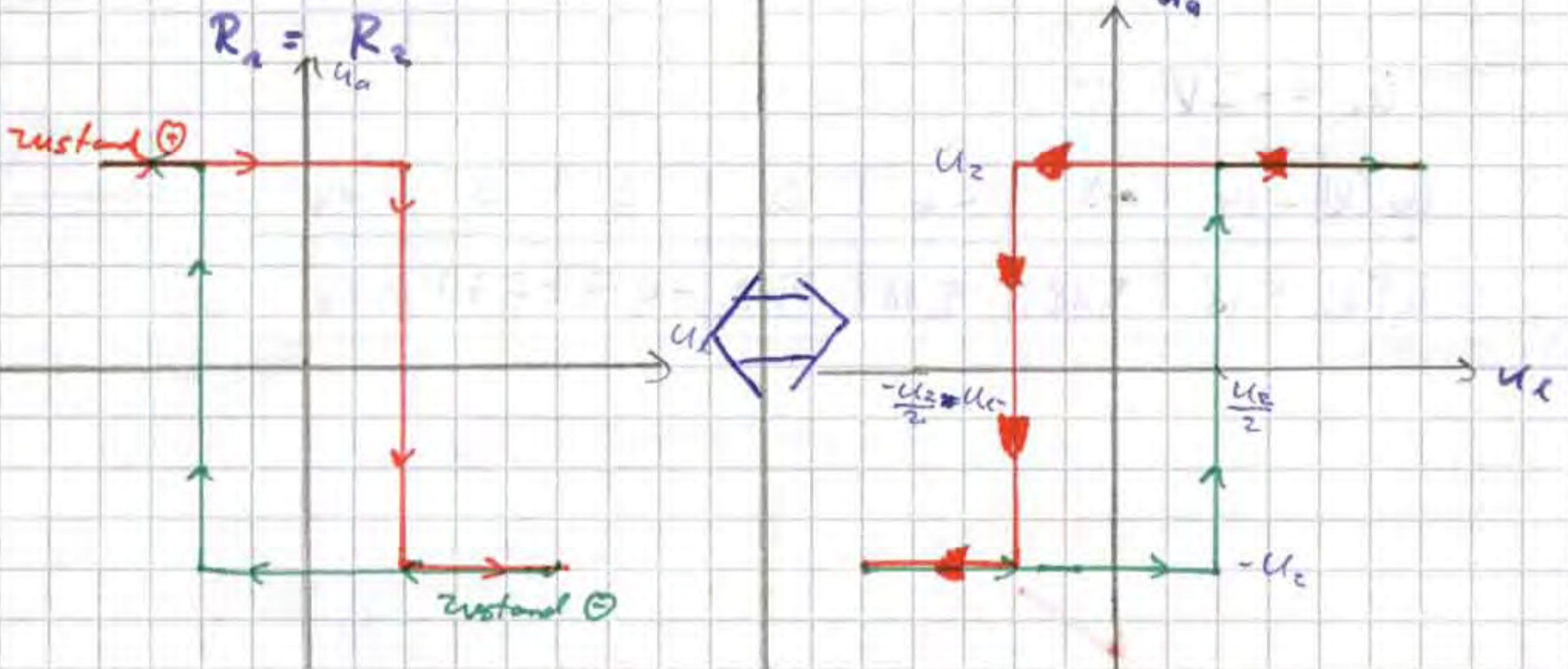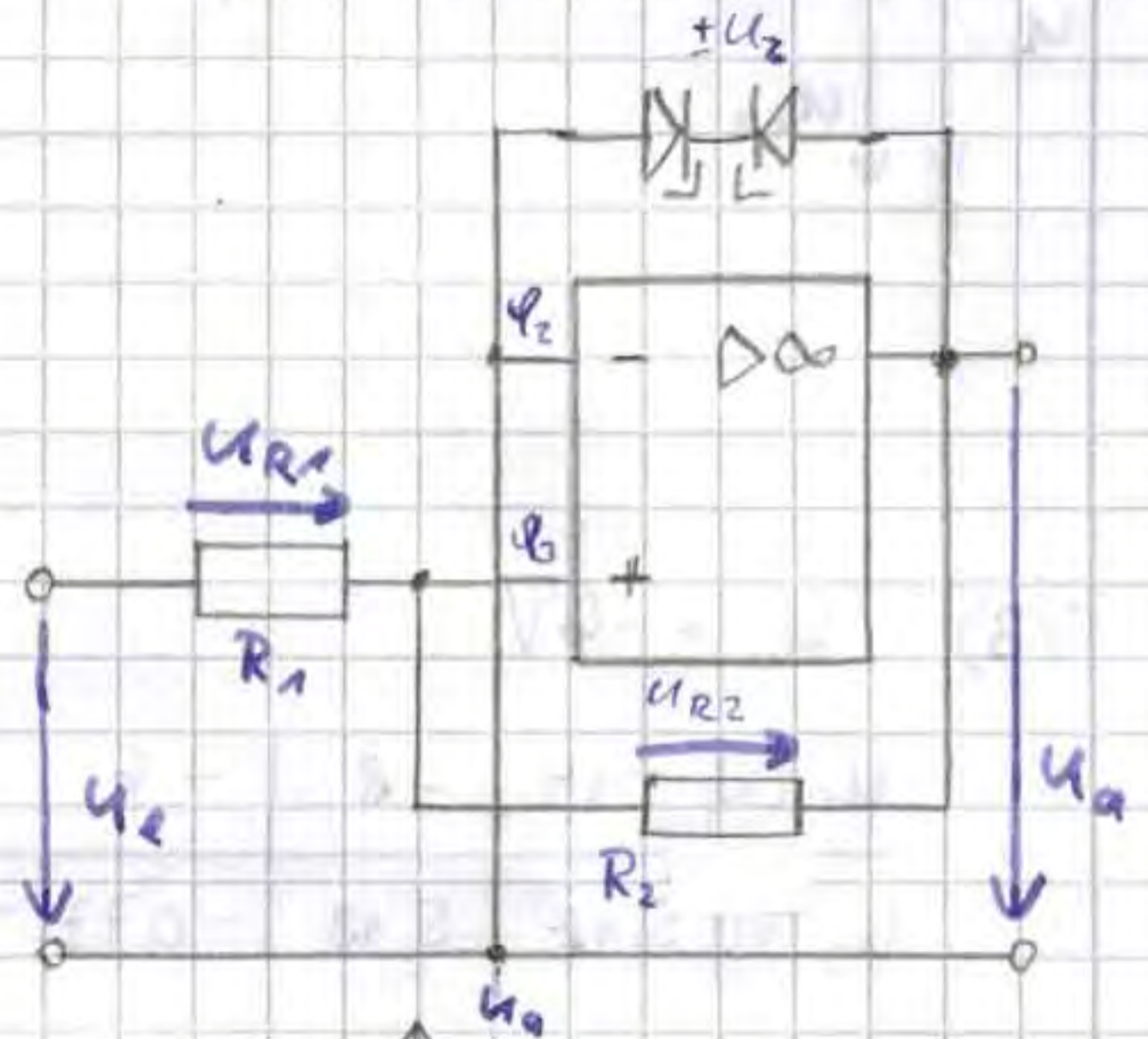

$$U_2 = 14V$$



$$U_H = 1,3V$$

$$R_2 = 20 \cdot R_1$$

U_H [V]	-10	0	1,2	1,3	1,4	2,0
U_2 [V]	5,18	5,18	5,18	Var.		-0,77


U_H [V]	+20	0	-1,2	-1,3	-	-2,0
U_2 [V]	-0,77	-0,77	-0,77	Var.		5,18

SiGe Diagramm

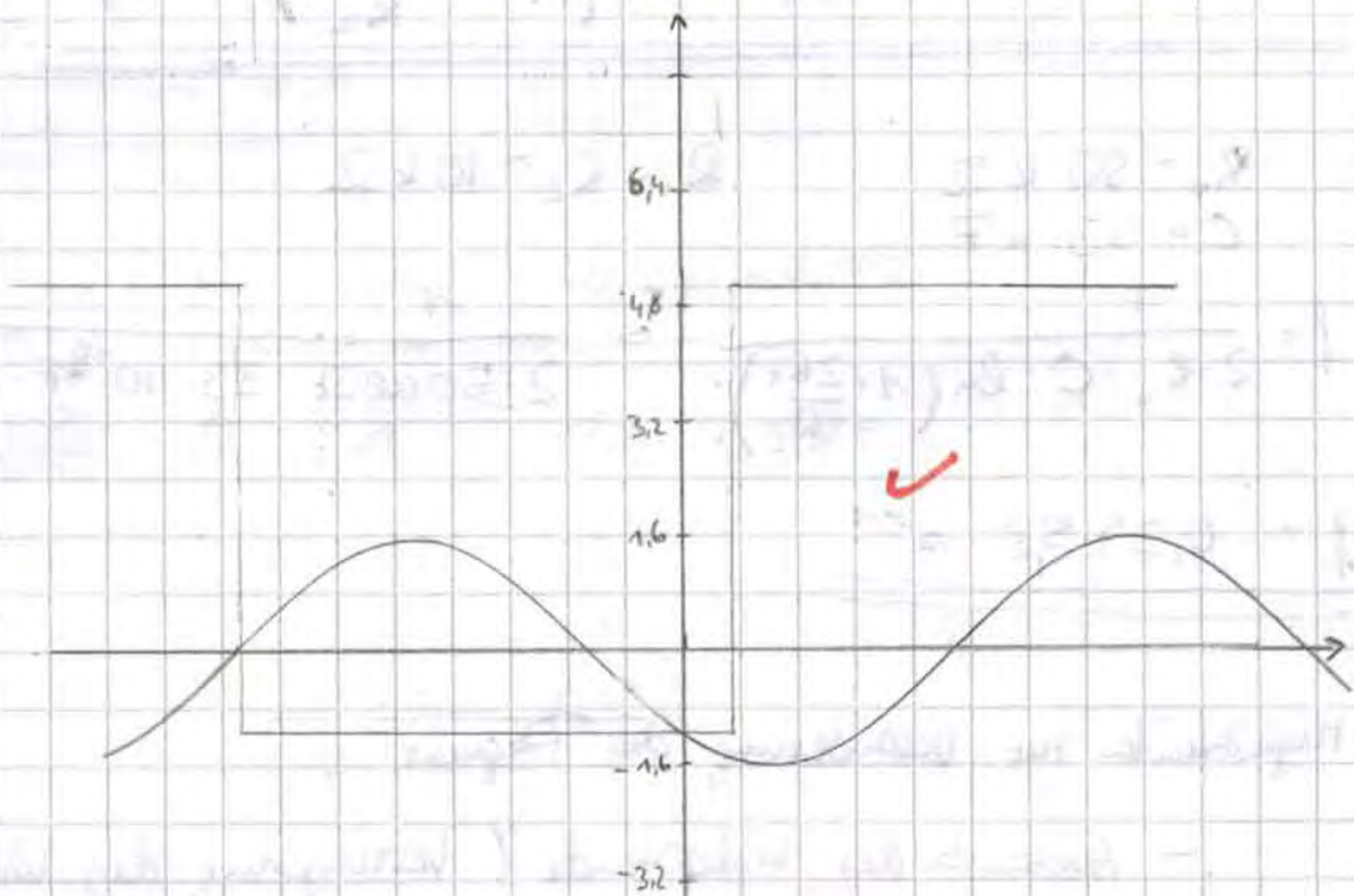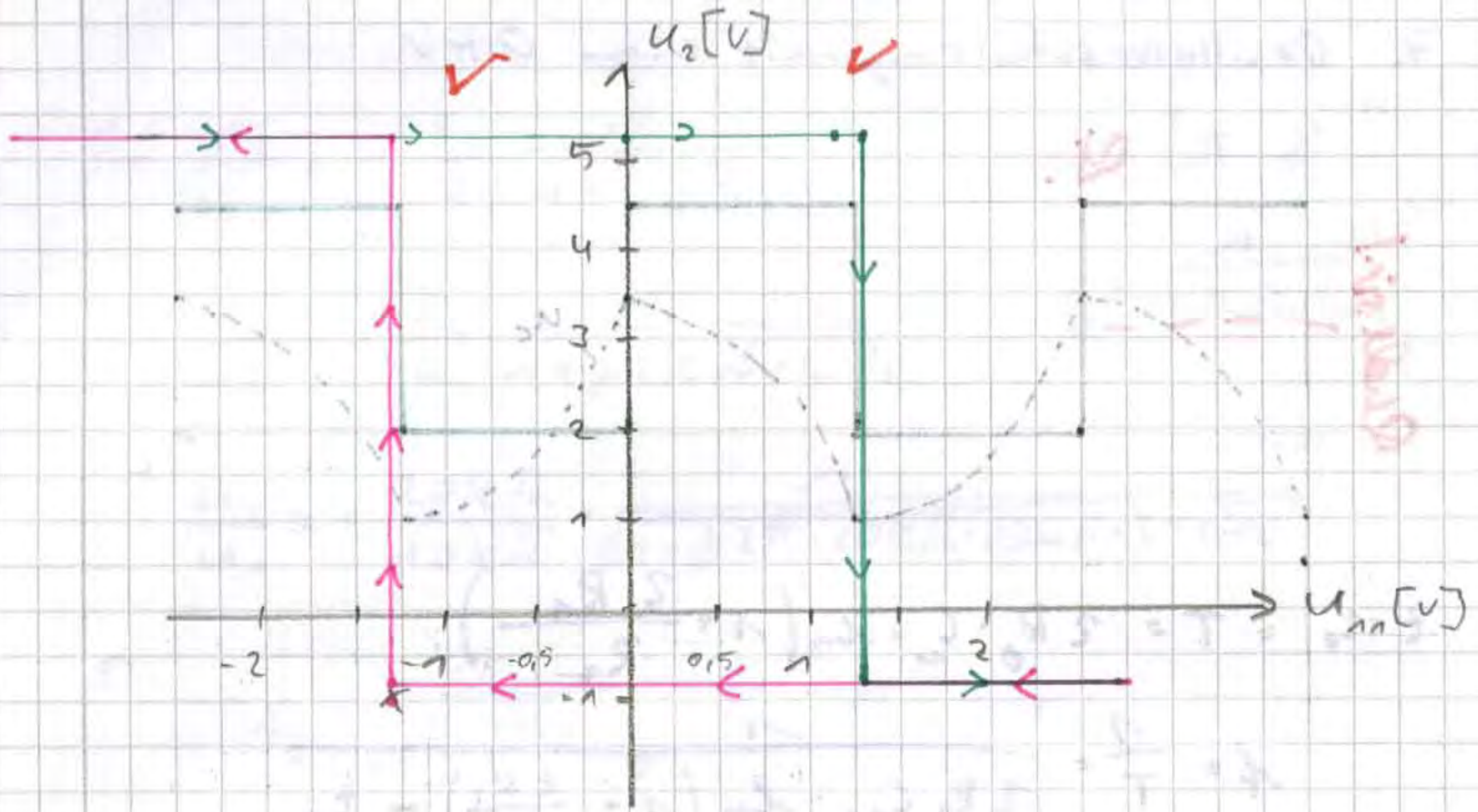

- Die Amplitude des Ausgangssignals ändert sich mit der Amplitude des Eingangssignals nicht
- Amplitude des Ausgangssignals geht auf 0, wenn untere Schwelle (Minimum) mit Minimum des Eingangssignales zusammenfällt

7. Oszillatorschaltung mit linearer OPV

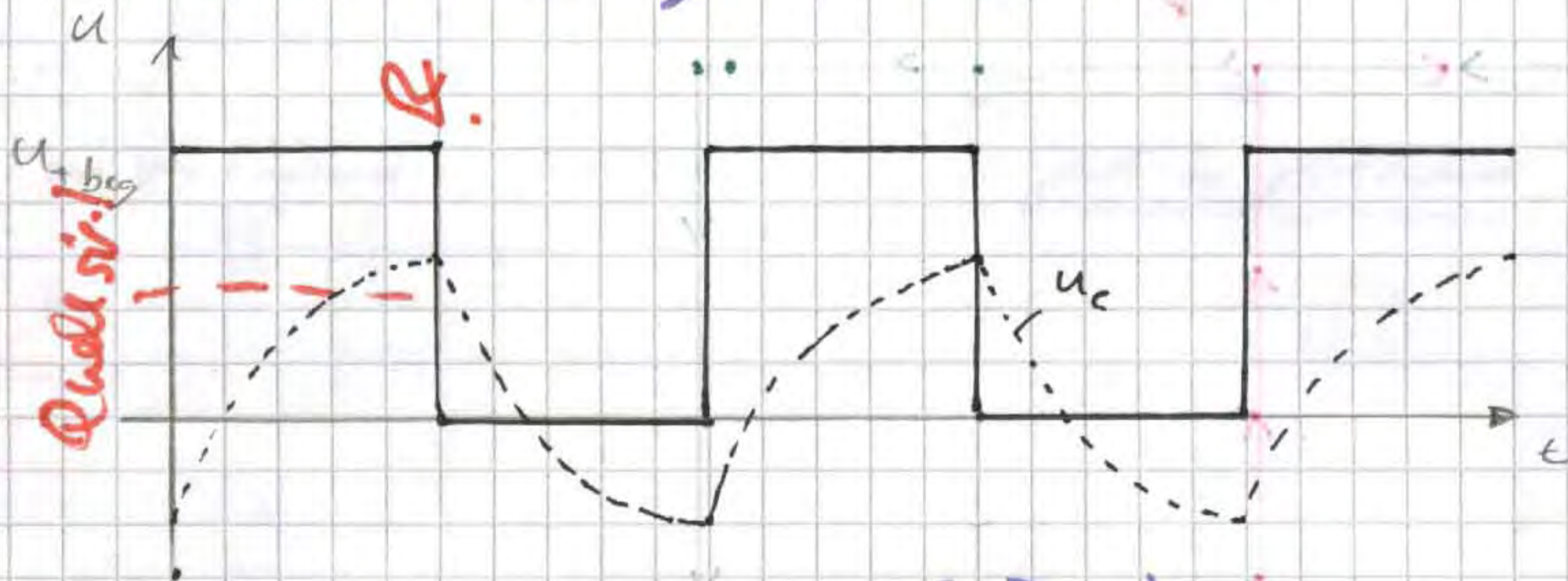

$$t + t_0 = T = 2 R_0 \cdot C \cdot \ln \left(1 + \frac{2 R_1}{R_2} \right)$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2 R_0 C \cdot \ln \left(1 + \frac{2 R_1}{R_2} \right)}$$

$$R_0 = 50 \text{ k}\Omega$$

$$C = 33 \text{ nF}$$

$$R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$f = \frac{1}{2 \cdot R_0 \cdot C \cdot \ln \left(1 + \frac{2 R_1}{R_2} \right)} = \frac{1}{2 \cdot 50.000 \Omega \cdot 33 \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot \ln \left(1 + \frac{2 \cdot 10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \right)}$$

$$f = \underline{\underline{275,8 \text{ s}^{-1}}}$$

7.3) Möglichkeiten zur Veränderung der Frequenz

- Austausch des Widerstands (Verkleinerung des Widerstandes $R_0 \rightarrow$ Erhöhung der Frequenz)
- Austausch des Kondensators (in der Experimentieranordnung nicht möglich)

8. Tiefpass - Integrator

$$8.1 \frac{U_2}{U_1} = - \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + j\omega C R_2}$$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\frac{U_2}{U_1} = - \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + j 2\pi f \cdot C R_2}$$


$$f_0 = \frac{1}{2\pi R_2 C_{in}}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = - \frac{20k\Omega}{10k\Omega} \frac{1}{1 + j 2\pi \cdot 20k\Omega \cdot 33mF \cdot 241Hz}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot 20k\Omega \cdot 33mF} = 241 \text{ Hz}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = 1,41$$

$\frac{U_2}{U_1}$	-2	-1,41	-0,2	-0,002
$\frac{f}{f_0}$	0	1	10	100

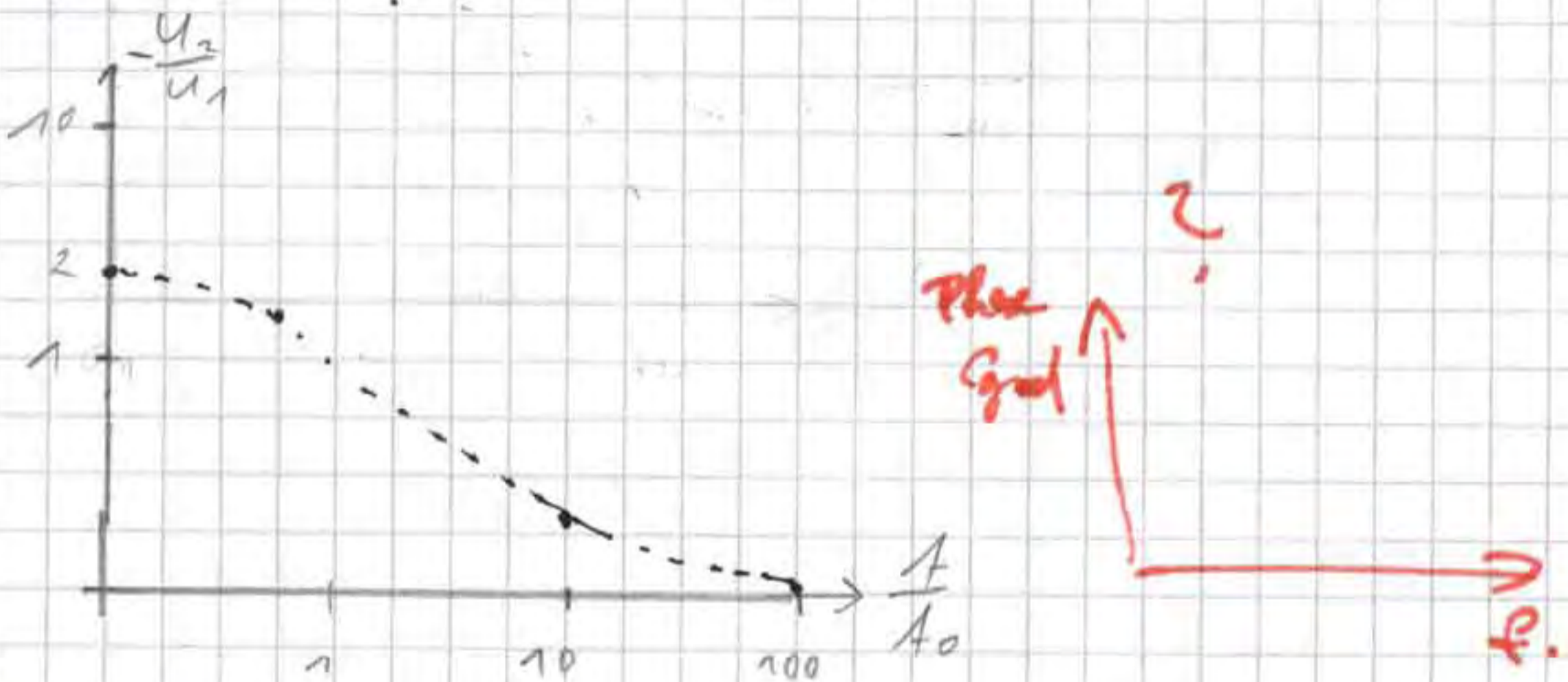

8.2)

f [Hz]	10	100	240	1000	2000	10000
φ [°]	90°	63,3°	36,4°	23,3°	15°	8,0°
ω	62,8	628,3	1507	6283	12566	62831
G	11	0,7	1,2			