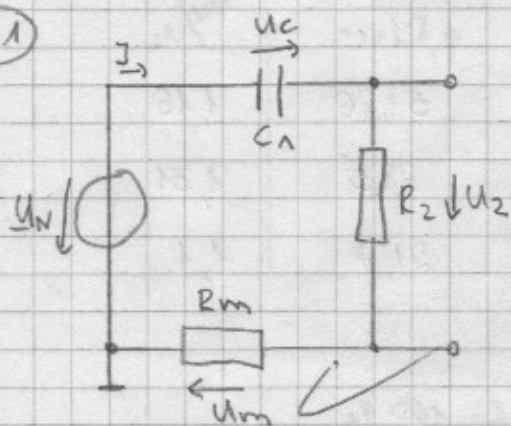


1.1



$C_N = 1 \mu F$
 $R_2 = 2 k\Omega$
 $U_N = 7 V$
 $\varphi =$
 $f = 50 Hz$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C_N} = 3183,1 \Omega$$

$$I = \frac{U_N}{Z_{ges.}} = 1,86 \mu A \quad | Z_{ges.} = \sqrt{R_2^2 + \left(\frac{1}{j\omega C_N}\right)^2} = 3759,27 \Omega$$

$$U_2 = R_2 \cdot I = \frac{R_2 \cdot U_N}{|Z_{ges.}|} \quad U_C = Z_C \cdot I = 5,927 V$$

$$U_2 = 3,72 V$$

$$\varphi = \arctan \frac{Z_{im}}{R_2} = \arctan \frac{\frac{1}{j\omega C_N}}{R_2}$$

$$\varphi = 57,86^\circ$$

Wenn U_N Gleichspannung $\Rightarrow f \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{f \rightarrow 0} U_2 = \frac{U_N \cdot R_2}{\infty} = \underline{\underline{0}}$

1.2

f [Hz]	gemessen [V]			errechnet [V]			rel. Messfehler [%]		
	U_N	U_C	U_2	U_N	U_C	U_2	U_N	U_C	U_2
50	7,14	6,16	3,53	5,93	3,72		17	3,93	5,1
100	7,07	4,85	5,4	4,4	5,48		17,1	1,46	
200	7	2,66	6,15	2,61	6,50		1,92	0,77	

$$\text{rel. Messfehler} = \frac{\text{absol. Messfehler}}{\text{Messwert}}$$

	U_N	U_C	U_2					
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7,0	1	0					

50 Hz $\Delta t = 20 \text{ ms}$


100 Hz $\Delta t = 10 \text{ ms}$

200 Hz $\Delta t = 5 \text{ ms}$

Phasenverschiebung

1.2	f [Hz]	$\varphi [^\circ]_{\text{Oz}}$	$\varphi [^\circ]_{\text{gra}}$	$\varphi [^\circ]_{\text{Jerr.}}$	u_N/u_2
	50	54	60	51,86	1,16
$t = 1 \text{ ms}$	100	39,6	42	38,5	1,31
$t = 0,2 \text{ ms}$	200	21,6	22	21,7	1,1


Fskt. Maßstab 1mm = 1mV

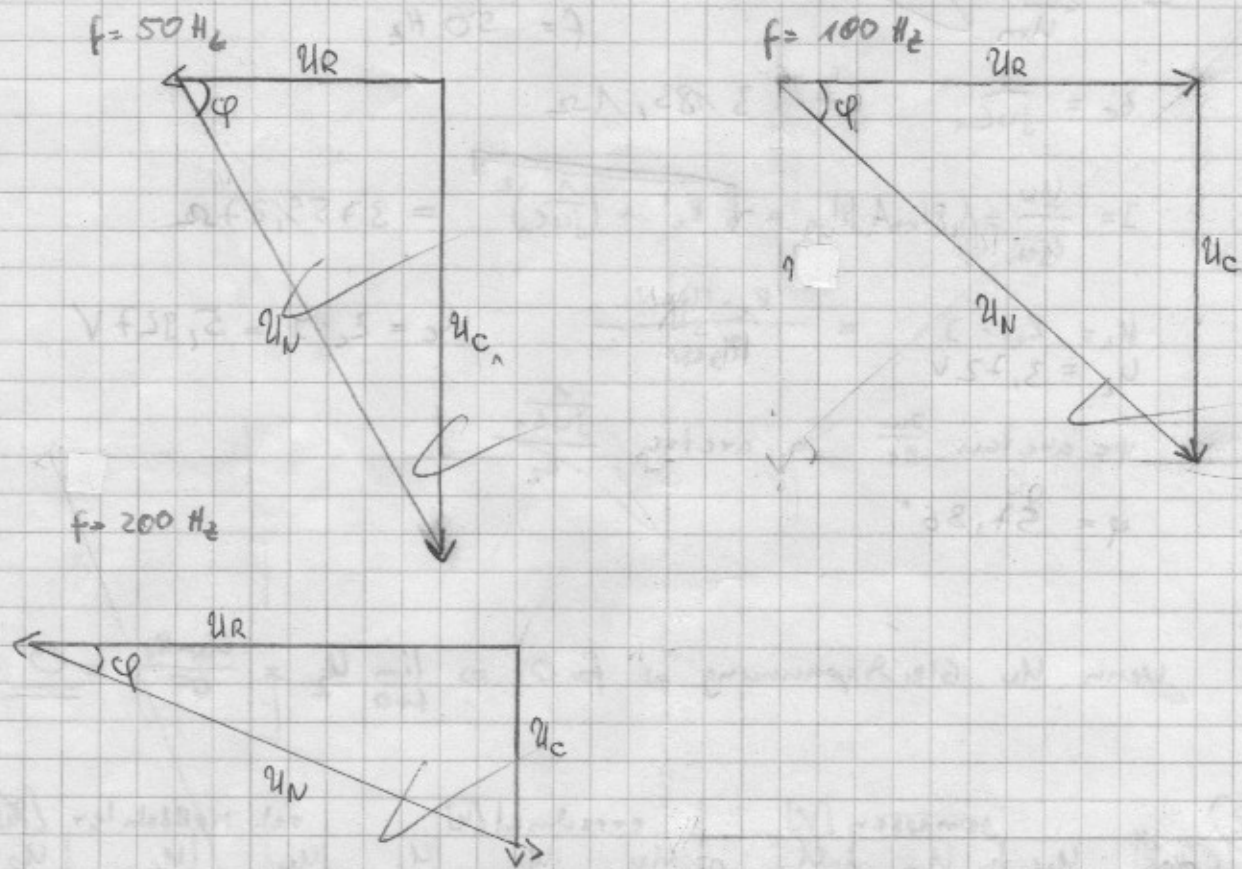

φ zu f siehe Blatt ③

- ①.3 - als Hochpass, oberhalb der Grenzfrequenz werden Signale/Töne durchgelassen; Unterdrückung tiefer Frequenzen
- Kompensation von Blindleistung

2.1

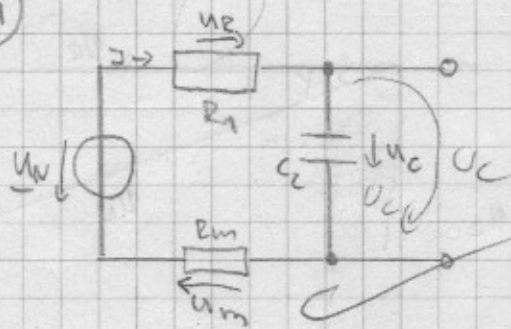

$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$
 $C_2 = 22 \mu\text{F}$
 $U_W = 7 \text{ V}$
 $f = 50 \text{ Hz}$

$$I = \frac{U_W}{|Z_{\text{ges}}|}$$

$$|Z_{\text{ges}}| = \sqrt{R_1^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C_2}\right)^2}$$

$$|Z_{\text{ges}}| = 1958,8 \Omega$$

$$I = 4 \text{ mA}$$

$$U_C = \frac{1}{2\pi f C_2} \cdot I = 5,76 \text{ V}$$

$$\frac{U_C}{U_W} = \frac{\frac{1}{\omega C_2}}{R_1 + \frac{1}{\omega C_2}}$$

$\frac{U_R}{U_W}$

$$\frac{U_R}{U_W} = \frac{U_W - R_1}{Z_{\text{ges}}} = 3,98 \text{ V}$$

$$\varphi = \arctan \frac{\frac{1}{2\pi f C_2}}{R} = 55,34^\circ$$

Wenn U_W Gleichspannung $\Rightarrow f = 0$

$$\lim_{f \rightarrow 0} U_C = U_W \cdot \infty$$

$$U_C = U_W$$


2.2

f [Hz]	U _W	gemessen [V]		errechnet [V]			rel. Messfehler [%]		
		U _C	U _R	U _W	U _C	U _R	U _W	U _C	U _R
50	7,05	5,75	4	5,80	4,01	0,86	0,25		
100	6,9	4,15	5,5	4,04	5,71	2,65	3,81		
200	6,8	2,4	6,4	2,31	6,63	3,62	3,59		
0	7	7	0,4						


Phasenverschiebung:

f [Hz]	$\varphi [^\circ]_{\text{oszi}}$	$\varphi [^\circ]_{\text{gem.}}$	$\varphi [^\circ]_{\text{err}}$	$\frac{U_W}{U_C}$
$t = 18 \mu\text{s}$ 50	-34,2	-155	-55,35	1,24
$t = 15 \mu\text{s}$ 100	-27	-37	-35,88	1,66
$t = 1 \mu\text{s}$ 200	-18	-20	-19,88	2,83


Fnh.

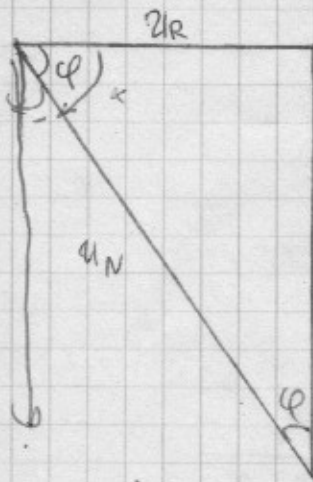

$f = 50\text{Hz}$

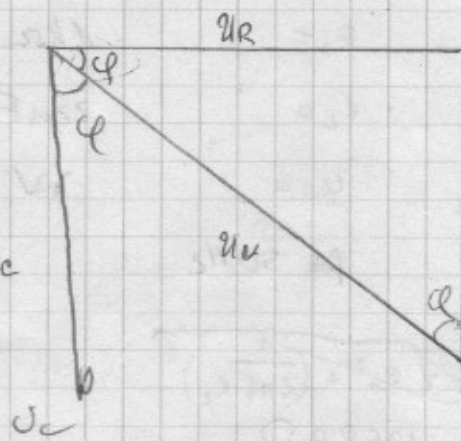

$f = 100\text{Hz}$

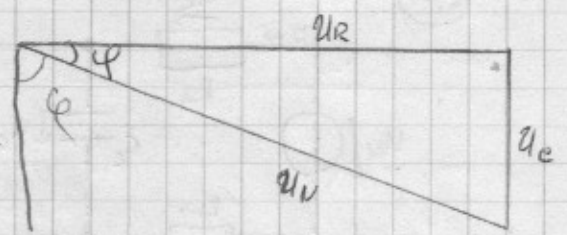


$f = 200\text{Hz}$

2.3 - Tiefpass, Unterhalb der Grenzfrequenz werden Signale/Töne durchgelassen, höheren Signale werden abgeschwächt.

zu 2.2 siehe Millimeterpapier

3.1

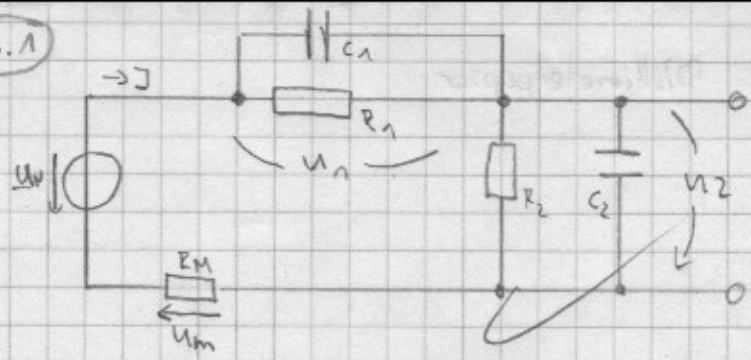


Wechselstrom ~

$$\frac{U_Z}{U_W} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2 + R_M} \quad Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{40^2 f^2 C_1^2}}$$

$$Z_2 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_2^2} + \frac{1}{40^2 f^2 C_2^2}}}$$

$$U_Z = \frac{U_{W0} Z_2}{Z_1 + Z_2 + R_M}$$

$$\hat{U} = U_Z \sqrt{2}$$

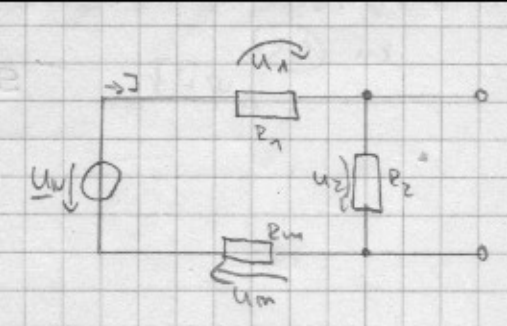

Gleichstrom -

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{U_{R1}}{U_{R2}} = \frac{R_1}{R_2} \quad \frac{U_{Rm}}{U_{R2}} = \frac{R_m}{R_2}$$

$$U_{W0} = U_{R1} + U_{R2}$$

$$U_Z = \frac{U_{W0}}{\frac{R_1}{R_2} + 1 + \frac{R_m}{R_2}}$$

3.2

f [Hz]	U _{W0} [V]	U _M [V]	U _Z [V]	φ [°] gem.
0	6,8	2,2	4,5	0
50	7	3,32	4,03	-18
200	6,9	4,57	2,6	-18
300	6,9	4,68	2,4	-20,52
400	6,9	4,7	2,3	-14,4
100	6,9	4,0	3,32	-23,4


3.3

t am Oszilloskop ist gleich \Rightarrow

keine Phasenverschiebung.

$u_2(t)$ zeigt kein charakteristisches Rechtecksignal

4.1

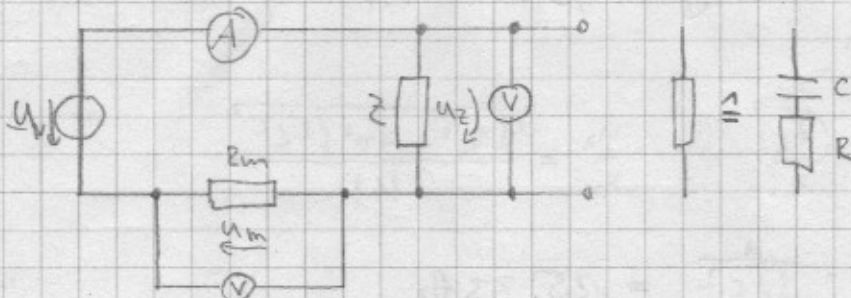

4.2

$U_z = 17,08 \text{ V}$ $I_z = 4,5 \text{ mA}$

$\varphi = 72^\circ$

$f = 50 \text{ Hz}$


$\Delta t = 4 \text{ ms}$

\rightarrow Die Spannung eilt der Stromstärke nach

\rightarrow passive Zweipol muss ein Kondensator gekoppelt mit einem ohmschen Widerstand sein

$Z_z = R + \frac{1}{j\omega C}$ $Z_z = \frac{U_z}{I_z} = 1573,33 \Omega$

4.3

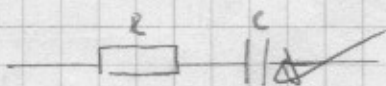

ohm. Widerst. u. Kondensator

$f = 50 \text{ Hz}$

$R = \frac{P}{I^2}$


$\frac{1}{\omega C} = \frac{Q}{I^2}$

$Q = U I \sin \phi$
 $Q = 0,030 \text{ var}$

$\frac{1}{\omega C} = 1496,33 \Omega$

$\Rightarrow C = \frac{1}{1496,33 \cdot \omega}$

$C = 2 \mu\text{F}$

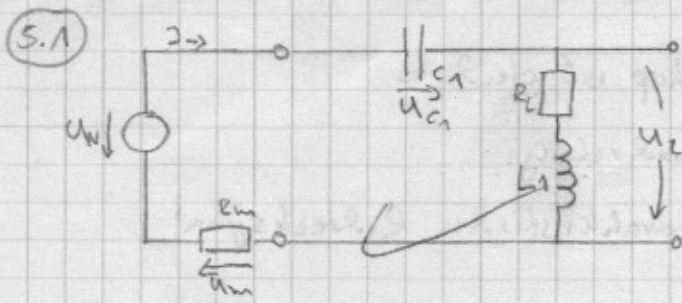

$$R_L = 140 \Omega$$

$$L_1 = 1 \text{ H}$$

$$C_1 = 1 \mu\text{F}$$

$$Z = R_L + (X_L - X_C)$$

$$= R_L + j\omega L_1 - \frac{1}{j\omega C_1}$$

$$= 140 \Omega + j \left(2\pi \cdot 160 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ H} - \frac{1}{2\pi \cdot 160 \text{ Hz} \cdot 1 \cdot 10^{-6} \text{ F}} \right)$$

$$= 140 \Omega + j 10,65 \Omega$$


$$\frac{u_L}{u_w} = \frac{Z_L}{Z}$$

$$|Z| = 140,4 \Omega$$


$$\frac{u_L}{u_w} = \frac{Z_L}{Z} \quad \frac{u_L}{u_w} = \frac{\sqrt{R_L^2 + 4\pi^2 f^2 L^2}}{|Z|}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}} = 160 \text{ Hz}$$


5.2 1. $f_w / f_{res} = 0,5$

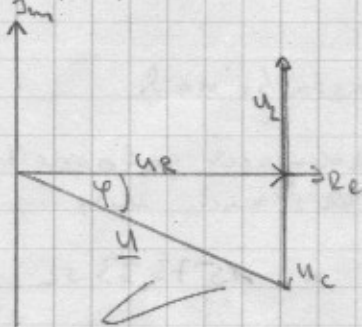

2. $f_w / f_{res} = 1$

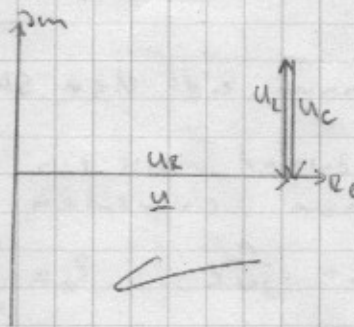

3. $f_w / f_{res} = 2$

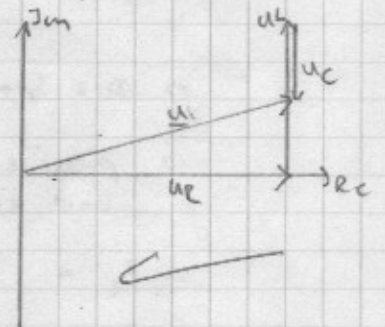


5.3 $f_{res} = 160 \text{ Hz}$


f [Hz]	u_w [V]	u_L [V]	i [mA]	φ [°]	u_C / u_w	$ Z $
80	12,66	7,12	4,28	-108	0,13	1493 Ω
144	22,9	7,12	17,8	36	2,13	244 Ω
160	25,33	6	30,8	0	4,9	140 Ω
176	27,86	5,8	28	+43	5,2	255 Ω
320	50,66	7,12	5,05		1,36	1457 Ω

Alles ergab 7,5 Punkte!


1.2

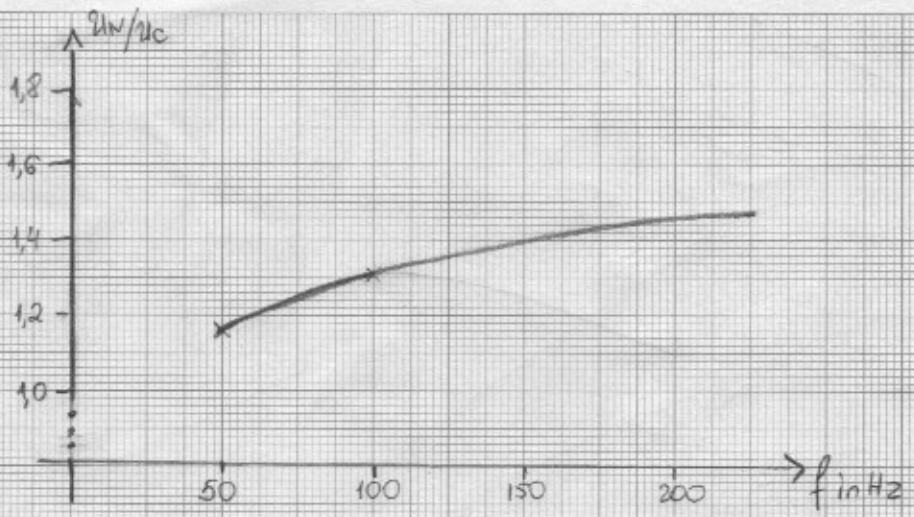




2.2

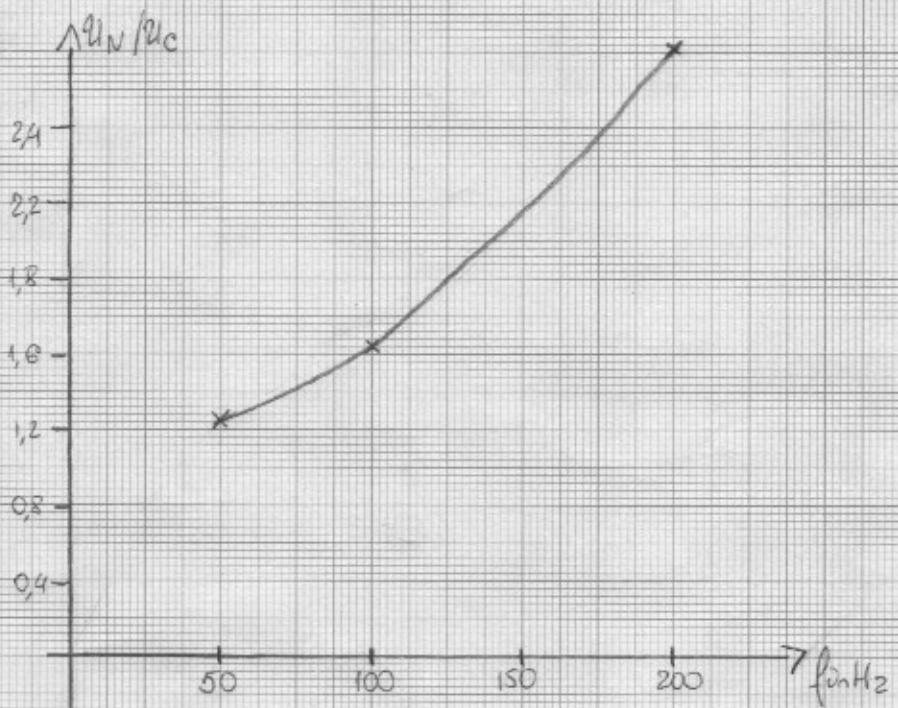


3.2

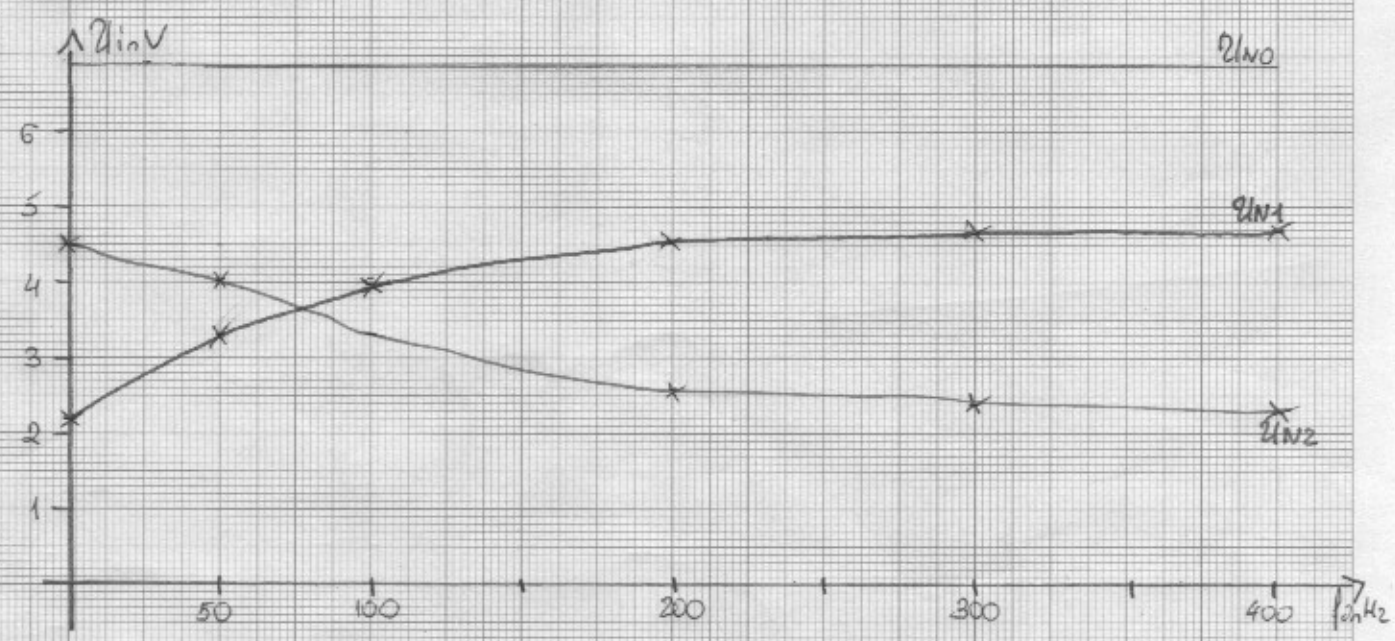


5.3

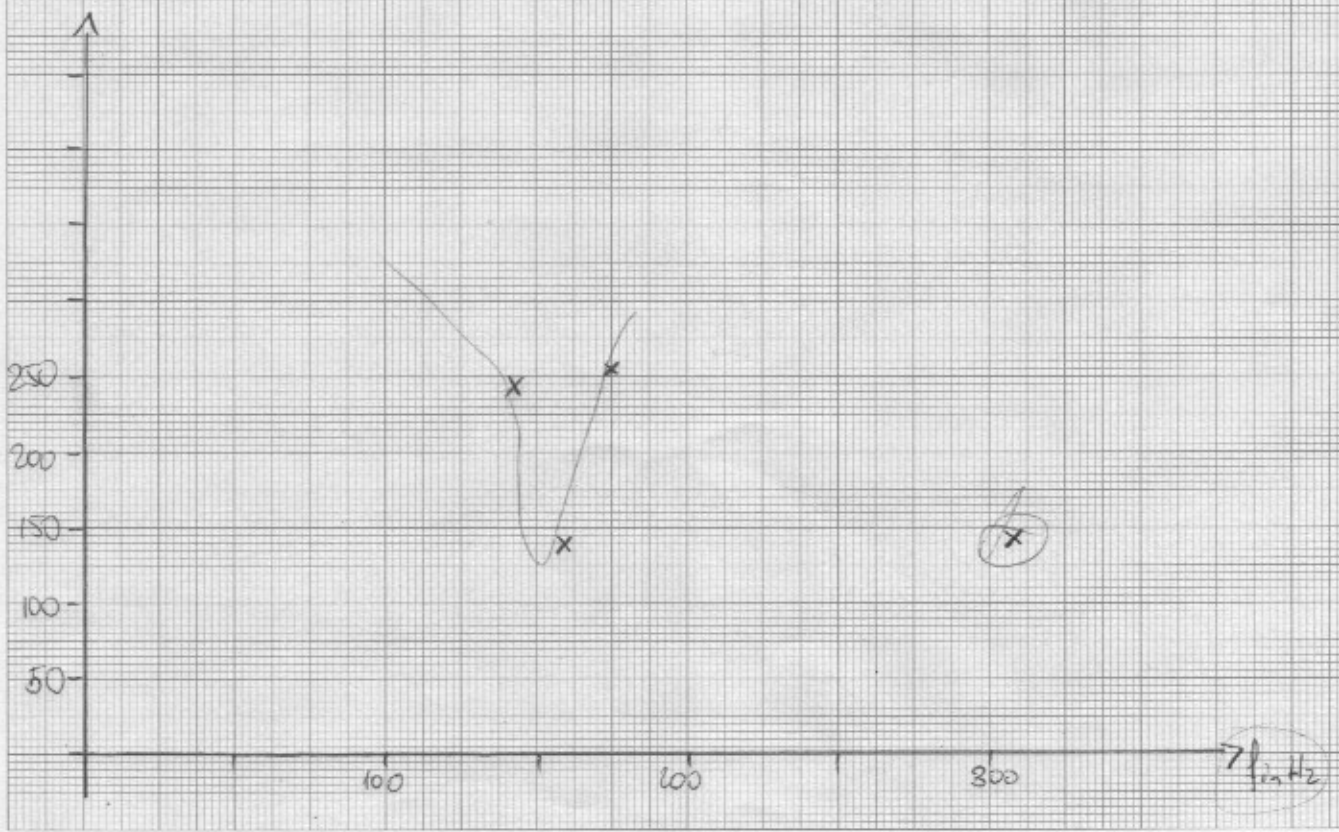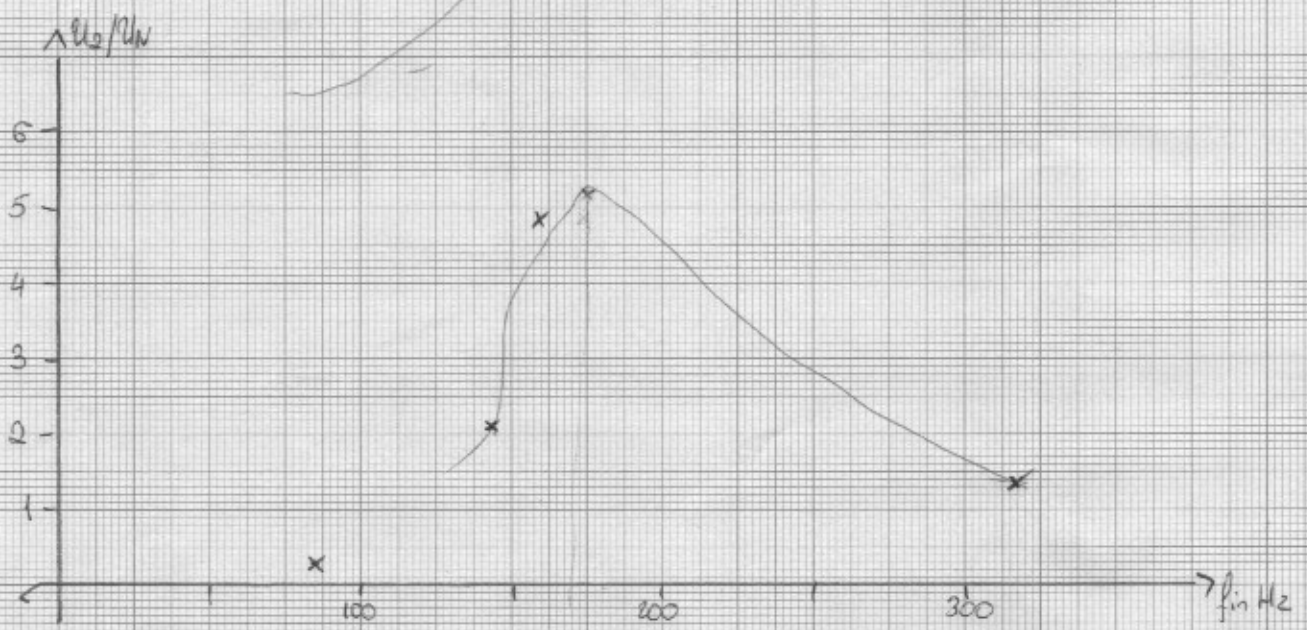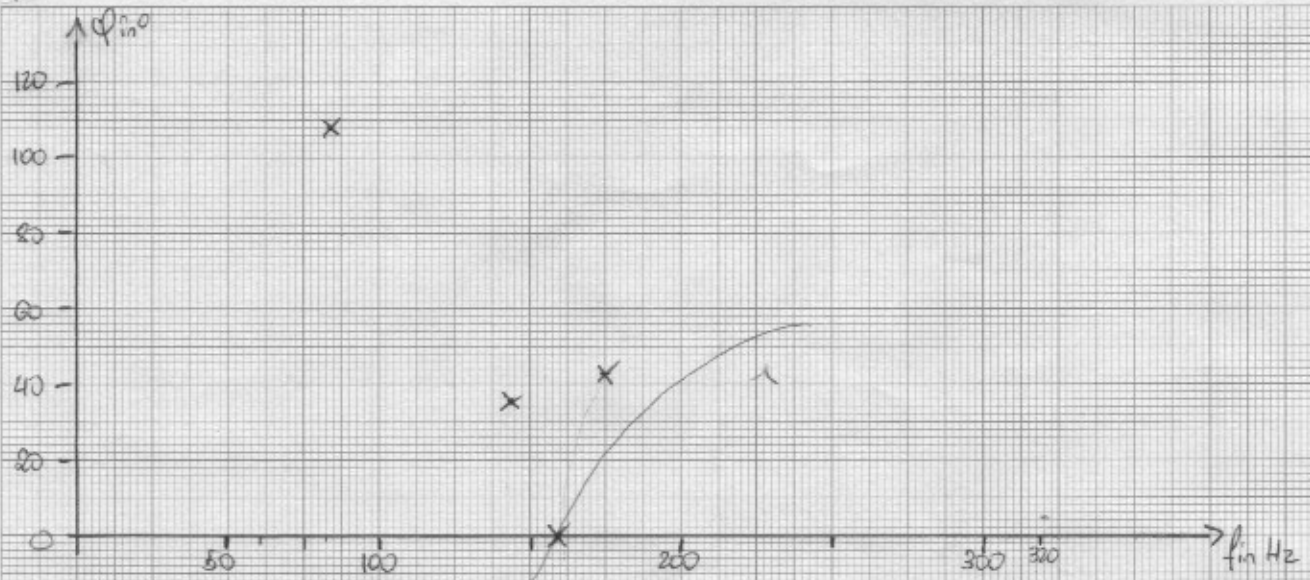

1.2

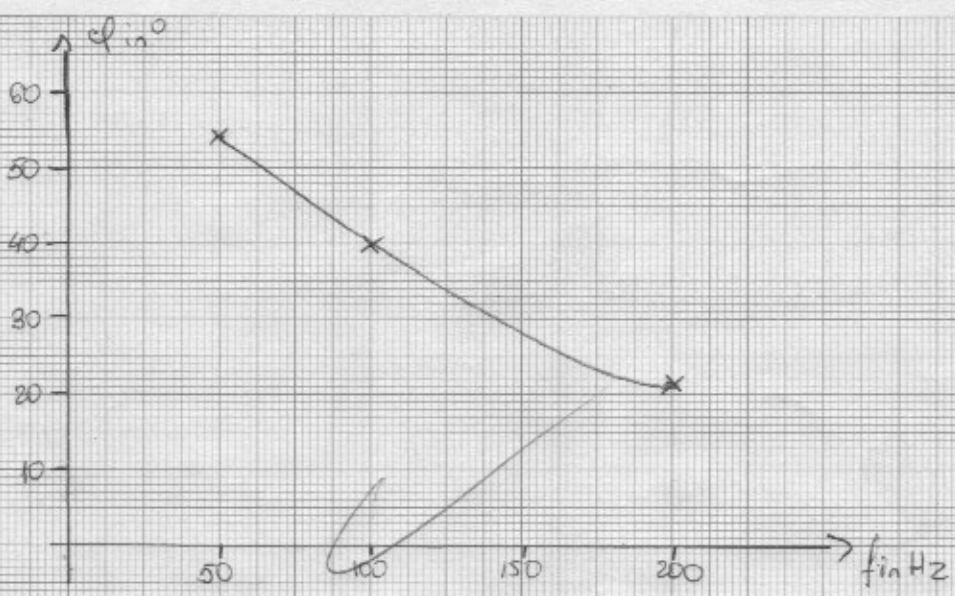

2.2

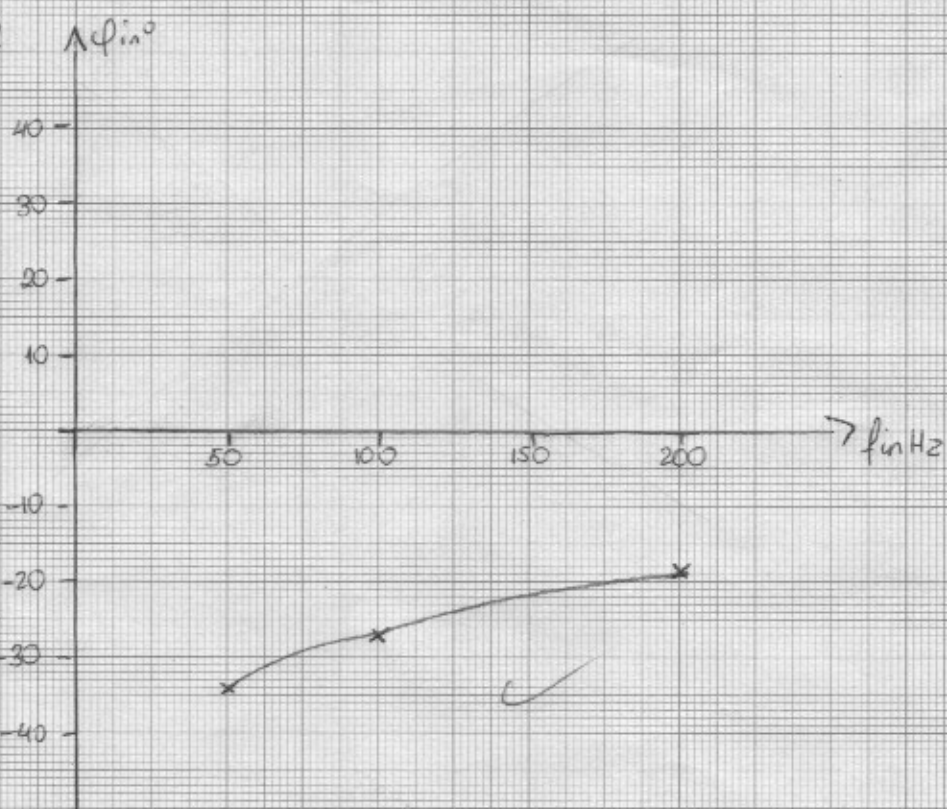

3.0

