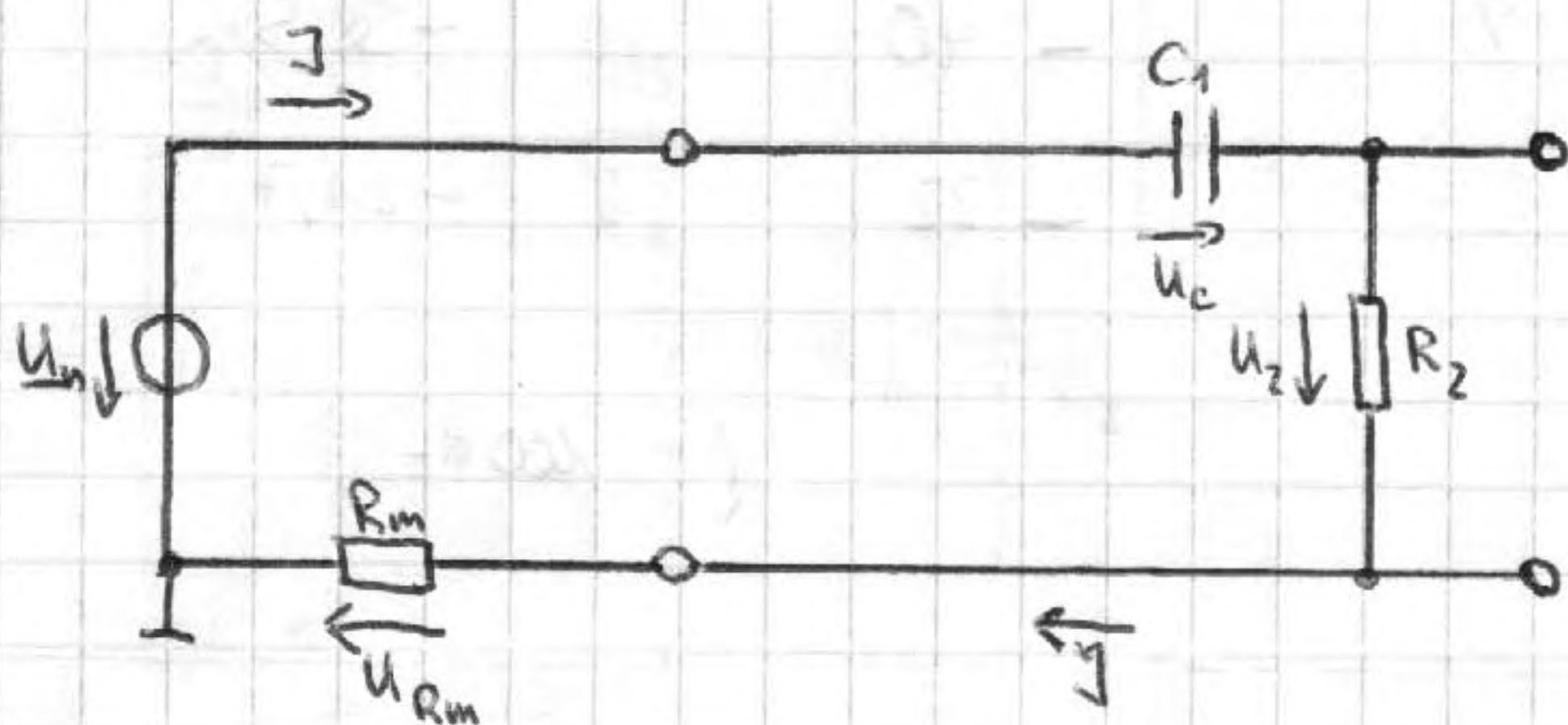


R, L, C bei Gleich- und Wechselstrom

1.1.



$C_1 =$
 $U_N = 7,01 \text{ V}$

$I = \frac{U_N}{Z_{ges}}$

$Z_{ges} = \sqrt{R_2^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C_1}\right)^2} =$

$I = \frac{U_N}{\sqrt{R_2^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C_1}\right)^2}}$

$U_2 = R_2 \cdot I = \frac{R_2 \cdot U_N}{\sqrt{R_2^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C_1}\right)^2}} =$

Wenn U_N Gleichspannung ist, $f=0$

$\lim_{f \rightarrow 0} U_2 = \frac{U_N \cdot R_2}{\infty} = 0$

1.2


f [Hz]	gemessen in [V]			errechnet in [V]			relativer Messfehler [%]		
	U_N	U_2	U_c	U_N	U_2	U_c	U_N	U_2	U_c
—	7,02	0	7	6,0	0	6,0	17	—	14,6
50	7,02	3,66	5,9	6	2,3	3,7	17	59	59
100	7,02	5,26	4,46	6	3,3	2,7	17	59	65
200	7,02	6,35	2,65	6	4,3	1,7	17	47	56

U_N [V]	I [mA]	I_c [mA]	U	f [Hz]	Z [Ω]	I_c/I
6,52	16,12	4,07	57,6	50	0,40	0,25
6,76	10,02	5,96	64,8	70	0,67	0,59
6,89	5,51	7,80	64,8	90	1,25	1,42
6,95	2,45	9,78	36,5	110	2,84	3,99
6,97	2,38	10,61	0	120	2,93	4,46
7,00	4,49	12,46	-50,4	140	1,56	2,78
7,00	7,04	14,18	-72,0	160	1,00	2,01
7,00	10,88	16,92	-79,2	190	0,64	1,56
7,00	13,14	18,62	-82,8	210	0,53	1,42

ab 140 Hz \rightarrow Messgerät für U_N ausgefallen, deshalb wurden weiterhin jeweils 7,00 V angenommen



6.1)

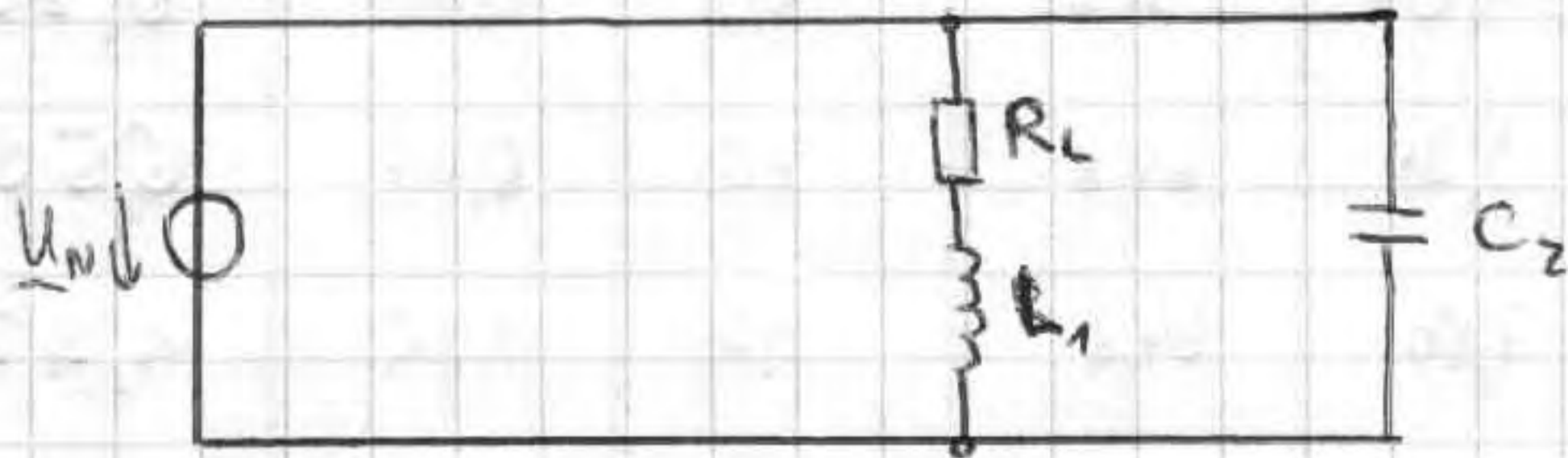

$$\underline{I} = Z \cdot \underline{U}_N = U_N$$

$$Z_1 = \sqrt{R_L^2 + X_L^2} = \sqrt{R_L^2 + (2\pi f \cdot L)^2}$$

$$Z_2 = X_C = \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$

$$\frac{I_C}{I} = \frac{I}{Z_2}$$


$$I_{res} = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{1}{L_1 C_2} - \frac{R_L^2}{4L_1^2}}$$

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{\sqrt{R_L^2 + 4\pi^2 f^2 L_1^2}}{2\pi f C_2 \sqrt{R_L^2 + 4\pi^2 f^2 L_1^2} + 1}$$

$$\underline{I} = Z \cdot \underline{U}_N$$

$$\frac{I_C}{I} = \frac{Z}{Z_2} = \frac{2\pi f C_2 \sqrt{R_L^2 + 4\pi^2 f^2 L_1^2}}{2\pi f \cdot C_2 \sqrt{R_L^2 + 4\pi^2 f^2 L_1^2} + 1}$$

6.2)


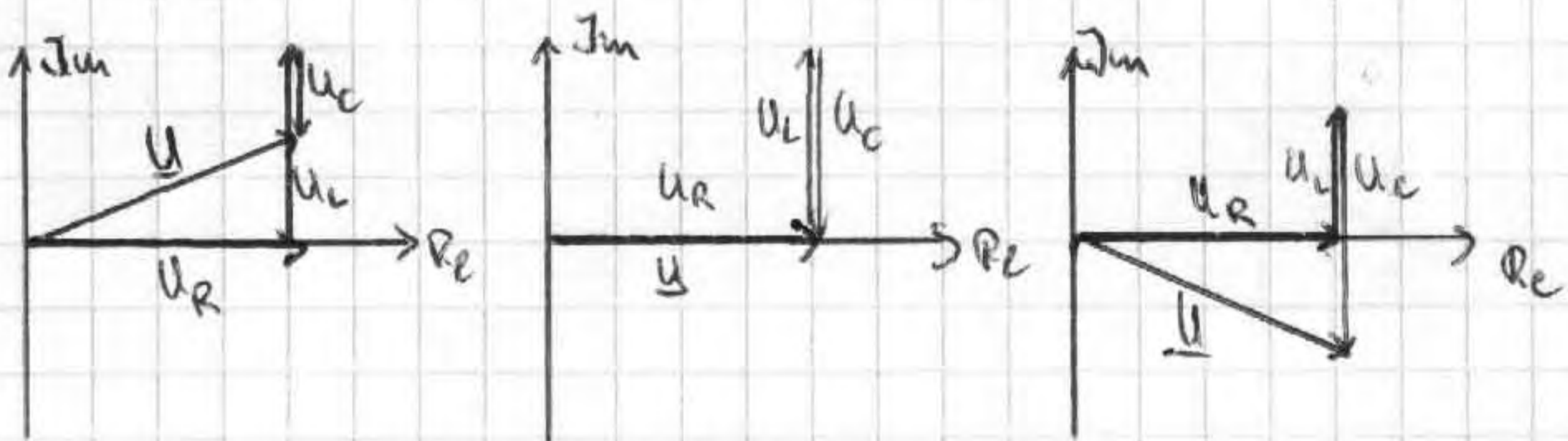


6.3)


$$I_{res} = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{1}{1H \cdot 22 \cdot 10^{-6}F} - \frac{(40\Omega)^2}{4 \cdot (1H)^2}}$$

$$I_{res} = 106,72 \text{ Hz}$$

zu 5.3

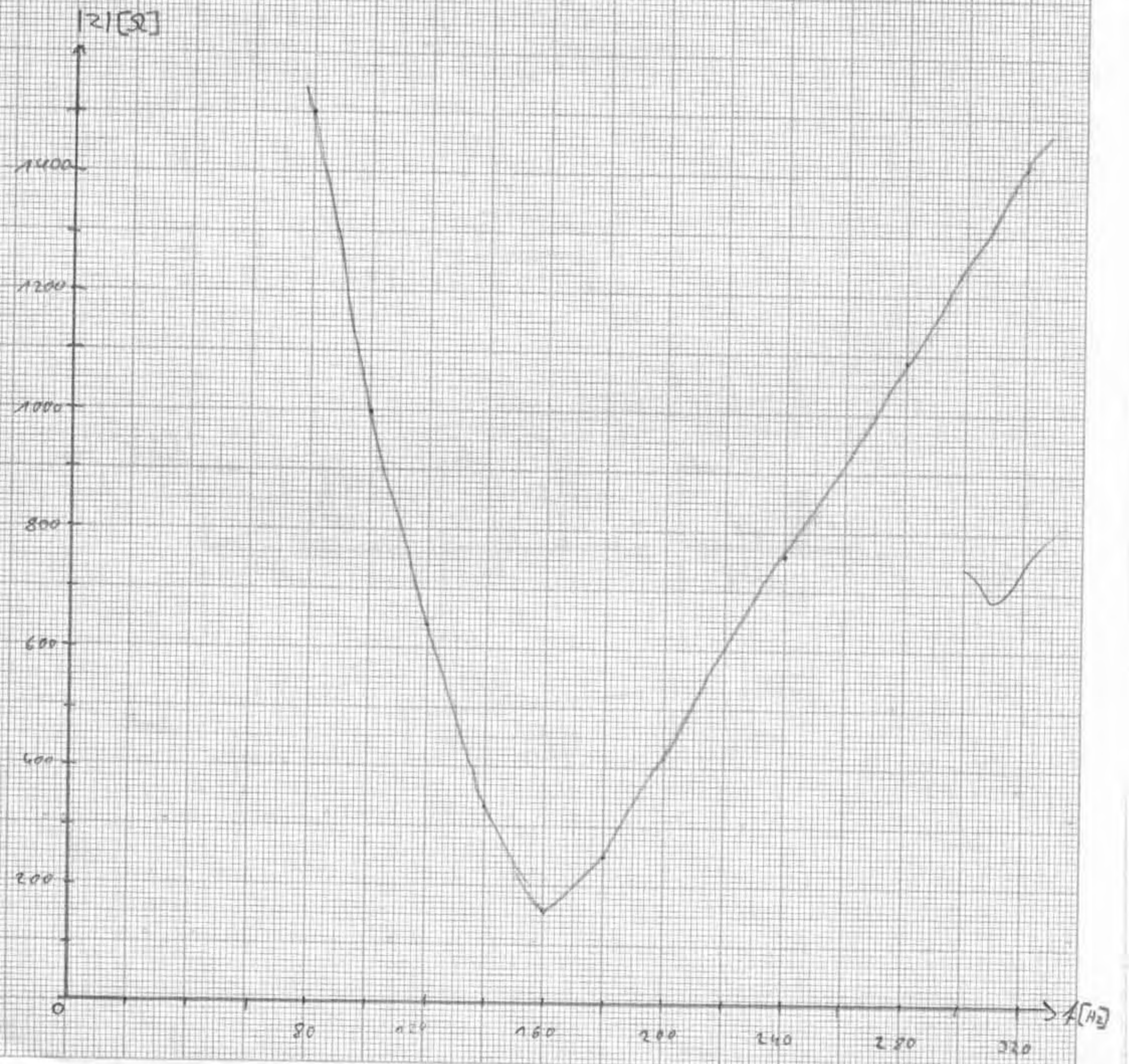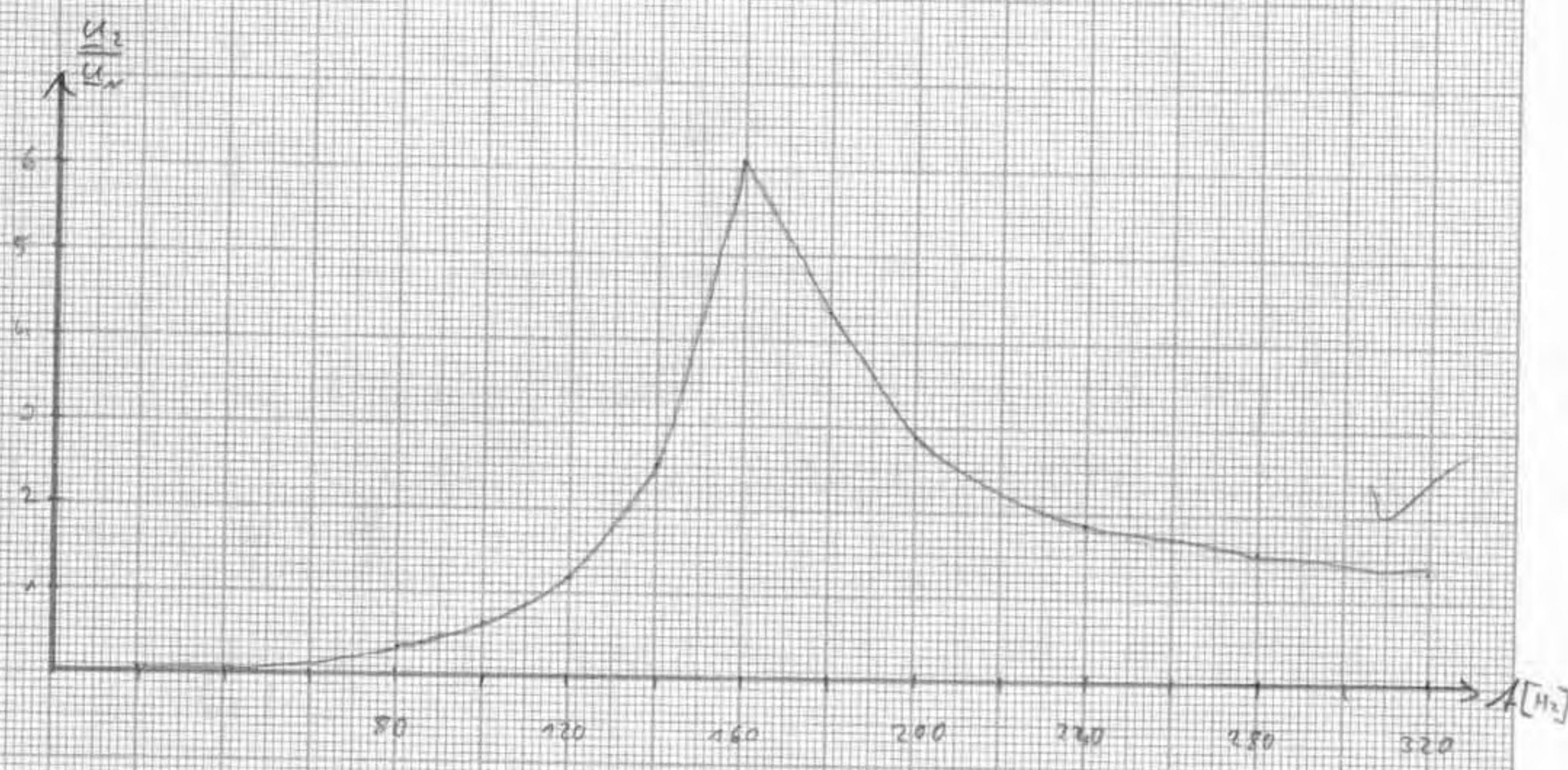


2.5.3

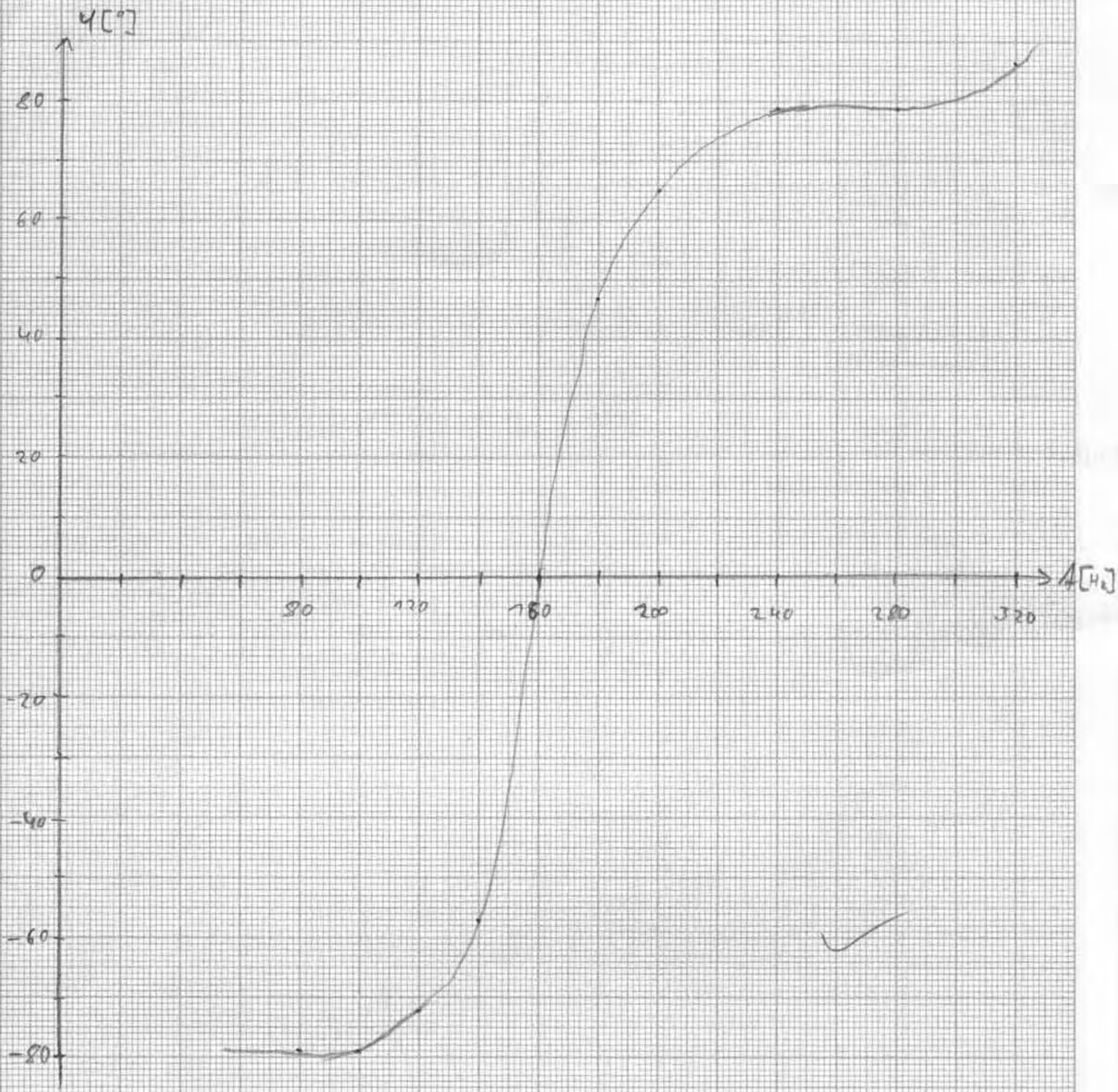

\underline{u}_N [V]	\underline{u}_2 [V]	I [A] $\cdot 10^{-3}$	f_u [Hz]	φ_u [°]	$\frac{u_2}{u_N}$	$ Z $ [Ω]
7,0	2,37	4,66	80	-79,2	0,34	1502,2
7,0	4,31	7,0	100	-79,2	0,62	1000
6,9	7,84	10,77	120	-72,0	1,14	640,7
6,47	16,29	19,16	140	-57,6	2,52	337,7
5,18	31,54	31,95	160	0	6,09	167,1
6,08	26,78	24,20	180	46,8	4,32	251,2
6,67	19,18	16,05	200	64,8	2,88	415,2
6,98	13,05	9,14	240	79,2	1,87	263,7
7,06	10,78	6,48	280	79,2	1,53	1089,5
7,10	9,62	5,02	320	86,4	1,35	1414,3



5.1)

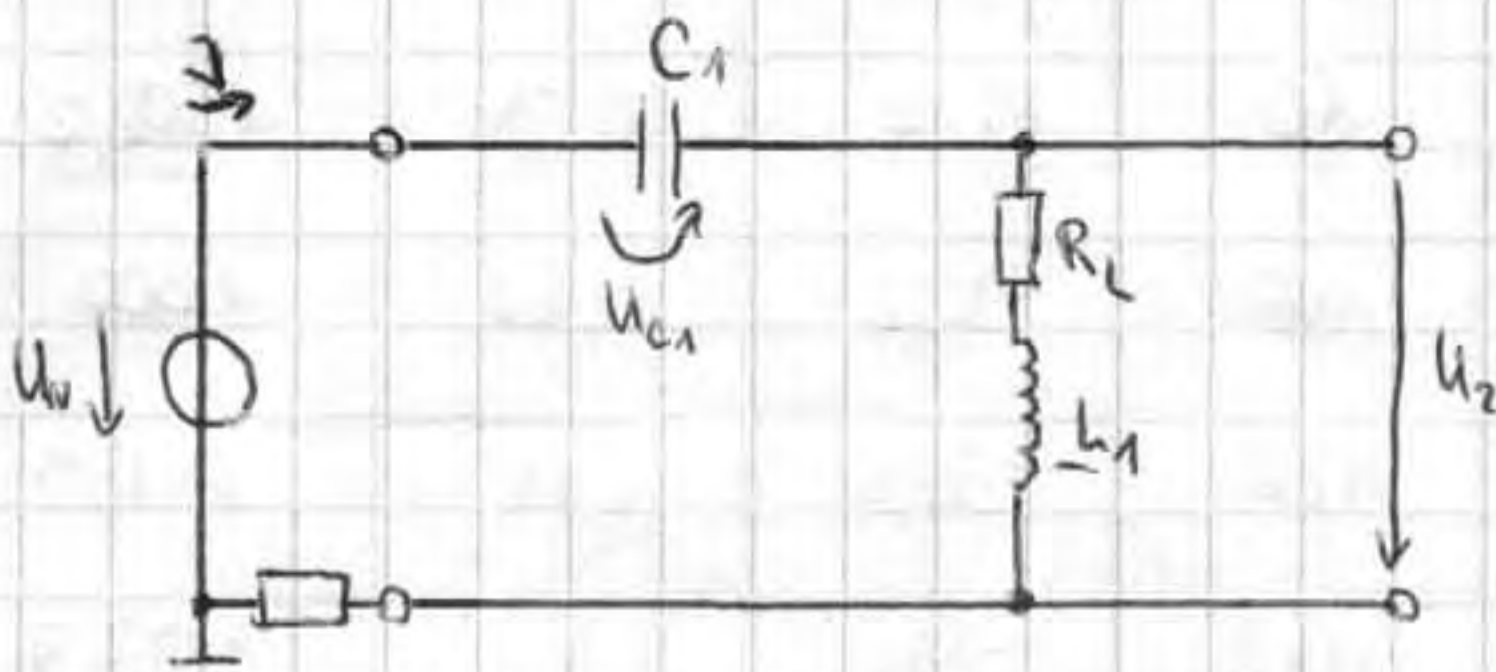

~~$$Z = \sqrt{R_L^2 + (X_L - X_C)^2}$$~~


$$\underline{Z} = R_L + j\left(\omega \cdot L_1 - \frac{1}{\omega \cdot C_1}\right) =$$

$$|\underline{Z}| = \frac{U_N}{Z} = \frac{U_N}{\sqrt{R_L^2 + \left(2\pi \cdot f \cdot L_1 - \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C_1}\right)^2}} =$$

$$\frac{U_2}{U_N} = \frac{\sqrt{R_L^2 + 4\pi^2 f^2 L_1^2}}{\sqrt{R_L^2 + \left(2\pi \cdot f \cdot L_1 - \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C_1}\right)^2}}$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{1}{LC_1} - \frac{R_L^2}{4L_1^2}} = f_{rs} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$



5.2)

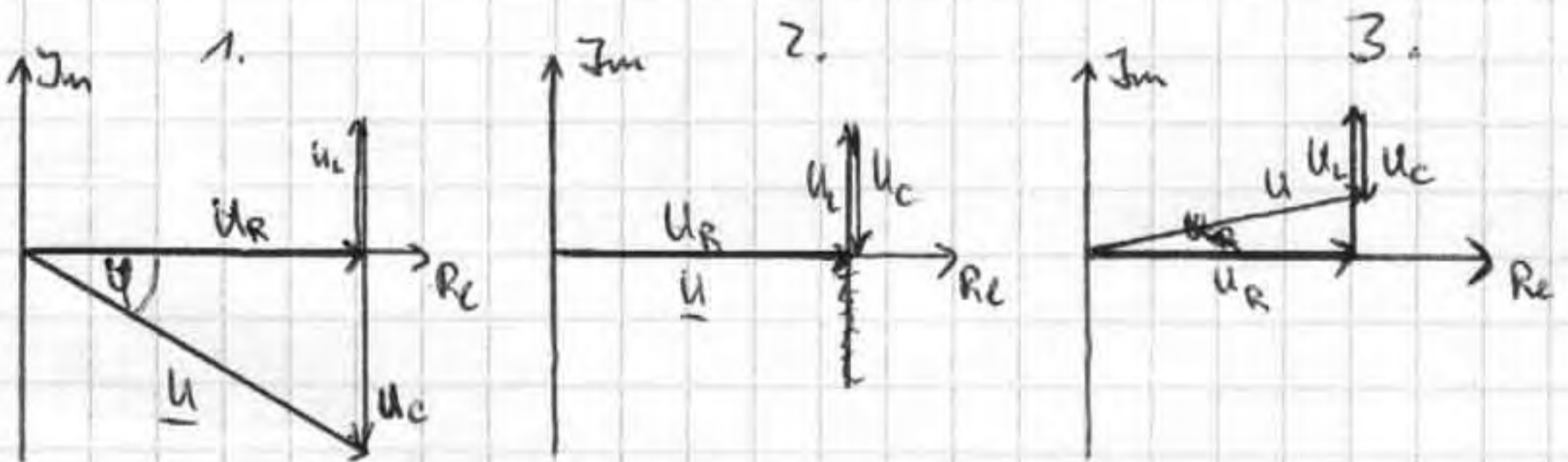

5.3)

f [Hz]	U _N [V]	U ₂ [V]	I [A]	φ _n [°]
50	7,02	0,88	?	84°
100	7,02	4,12	·	78°
200	7,02	19,41	53 · 10 ⁻⁶	49,1°

4.1)

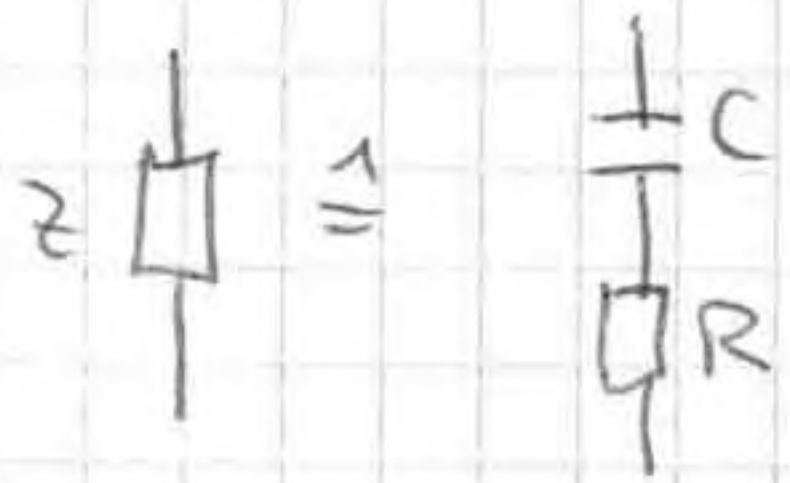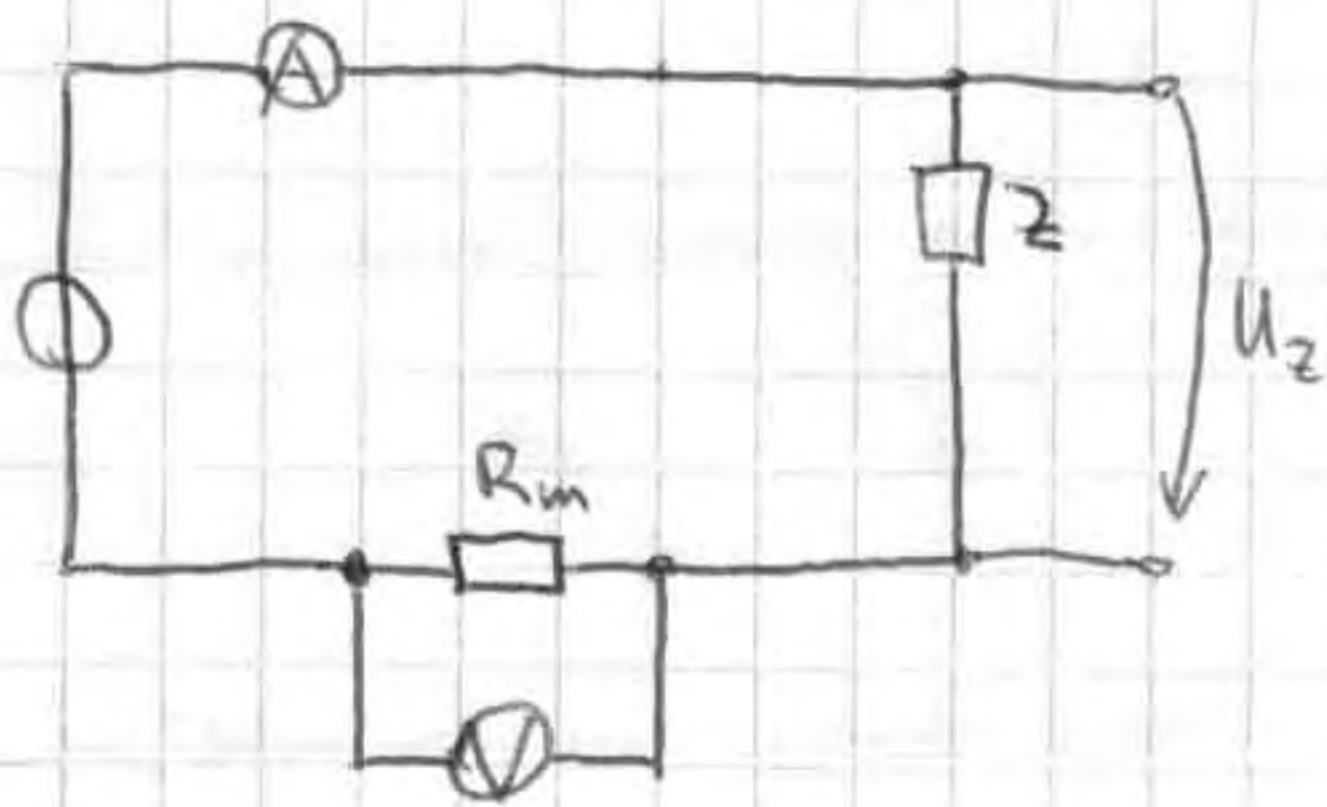

4.2) $U_Z = 6,12 \text{ V}$

$f = 50 \text{ Hz}$

$I_Z = 0,41 \text{ mA} = 4,1 \cdot 10^{-4} \text{ A}$


$\varphi = -24^\circ$ zu I_{eff}

Die Stromstärke eilt der Spannung um 24° voraus.

Daraus lässt sich ableiten, dass das passive Zweipol ein Kondensator sein muss, gefaltet mit einem ohmschen Widerstand.

$$\underline{Z}_Z = R + j \frac{1}{\omega C}$$
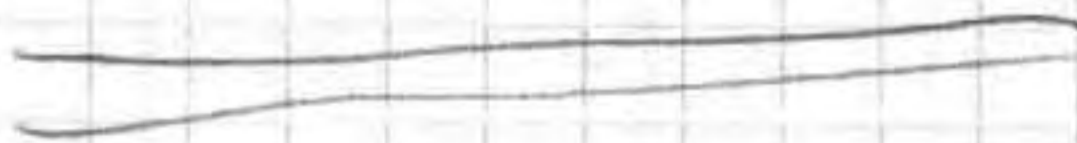
$$\underline{Z}_Z = \frac{51171}{12715} = 15 \text{ k}\Omega$$



4.3)

Kondensator

ohm. Widerstand



$$\begin{matrix} C & Z \\ R & Z \end{matrix}$$

$f[\text{Hz}]$	gerechnet		gemessen		Fehler[%]		$\varphi[^\circ]$
	u_z	\underline{u}_z	u_z	\underline{u}_z	u_z	\underline{u}_z	
50	4,67	2,17	4,65	3,98	+0,428	83,41	16,5
100	/	2,26	/	3,26	/	44,24	21,6
200	/	2,17	/	2,02	/	6,91	21,1

Stromspannung?

3.3



Rechteckspannung \rightarrow sägezahnförmige Spannung

Flanken $\hat{=}$ e-Funktion

e-Funktion entsteht aus Ladung-EE-Fladenkurve

des Kondensators

3.1)

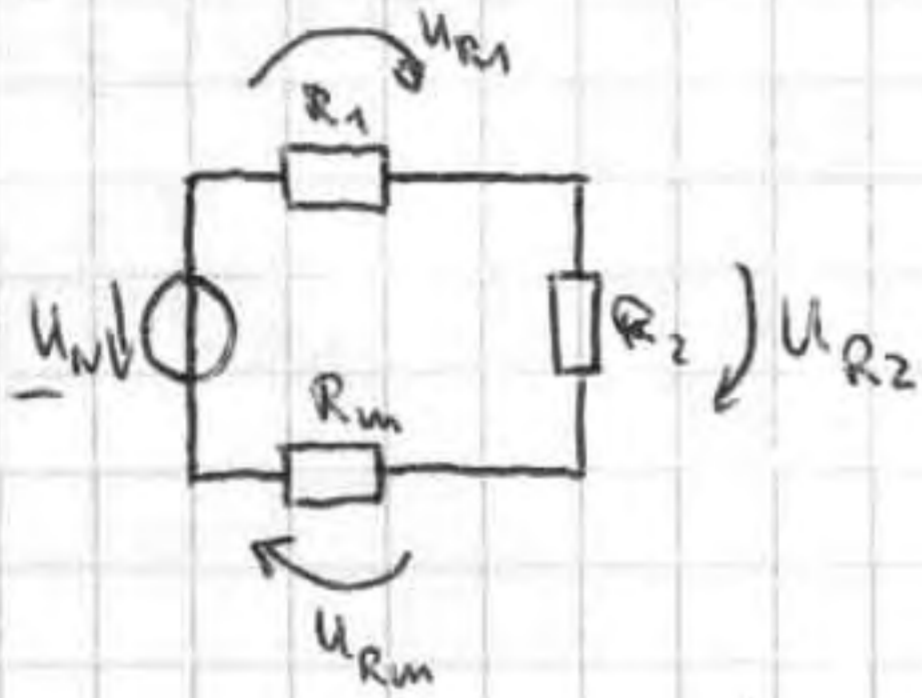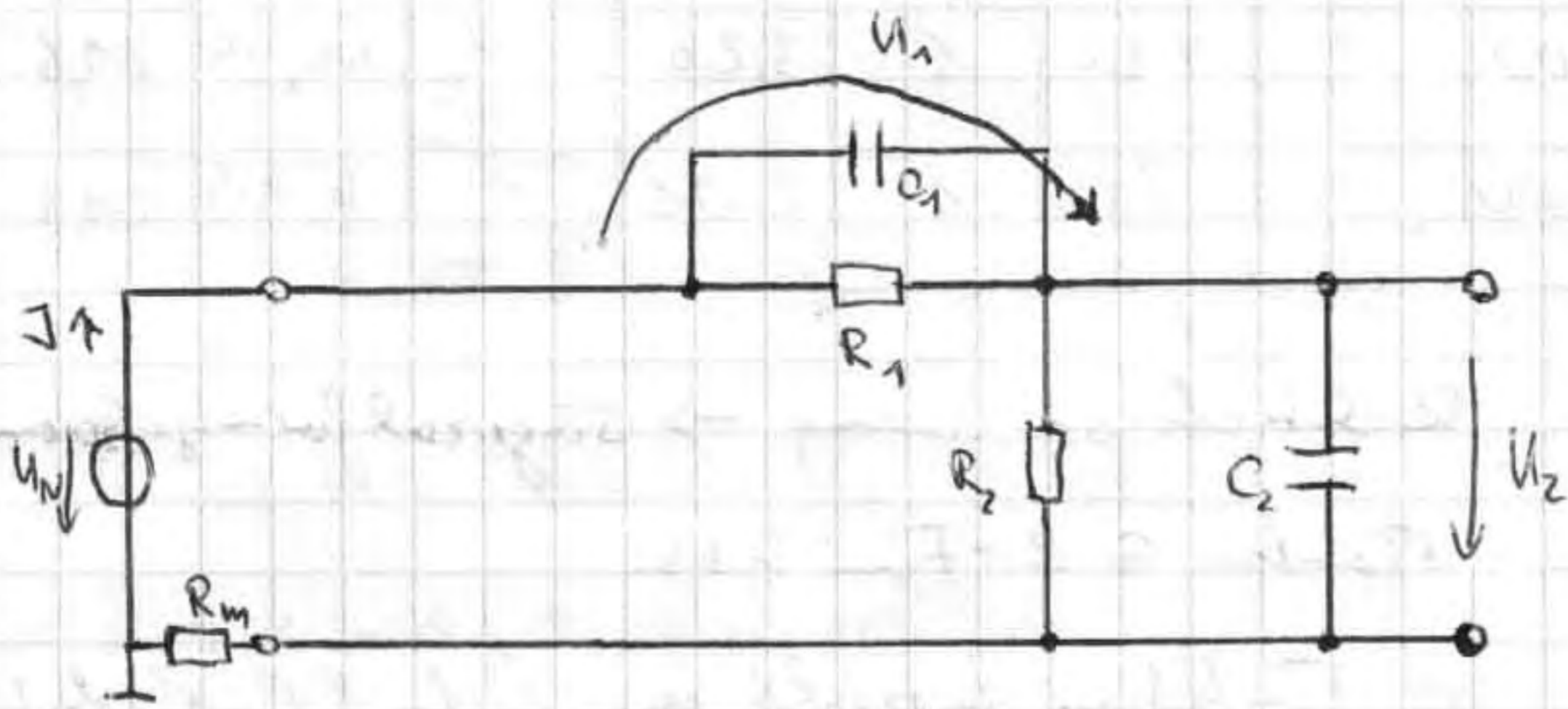

Wechselstrom:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

$$Z_1 = \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + \frac{1}{4\pi^2 f^2 C_1^2}}}$$

$$Z_2 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_2^2} + \frac{1}{4\pi^2 f^2 C_2^2}}}$$

$$U_2 = \frac{U_{N0} \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2 + R_m}$$

$$\hat{U} = U_2 \cdot \sqrt{2}$$

$$\underline{U}_2 = \frac{\hat{U}_N \cdot R_2 + 2\pi f \cdot C_2}{\sqrt{R_2^2 + 4\pi^2 f^2 \cdot C_2^2}}$$

Gleichstrom

$$I_1 = I_2$$


$$\frac{U_{R1}}{U_{R2}} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{U_{Rm}}{U_{R2}} = \frac{R_m}{R_2}$$


$$U_{N0} = U_{R1} + U_{R2}$$

$$U_2 = \frac{U_{N0}}{\frac{R_1}{R_2} - 1 + \frac{R_m}{R_2}}$$


m 1.2

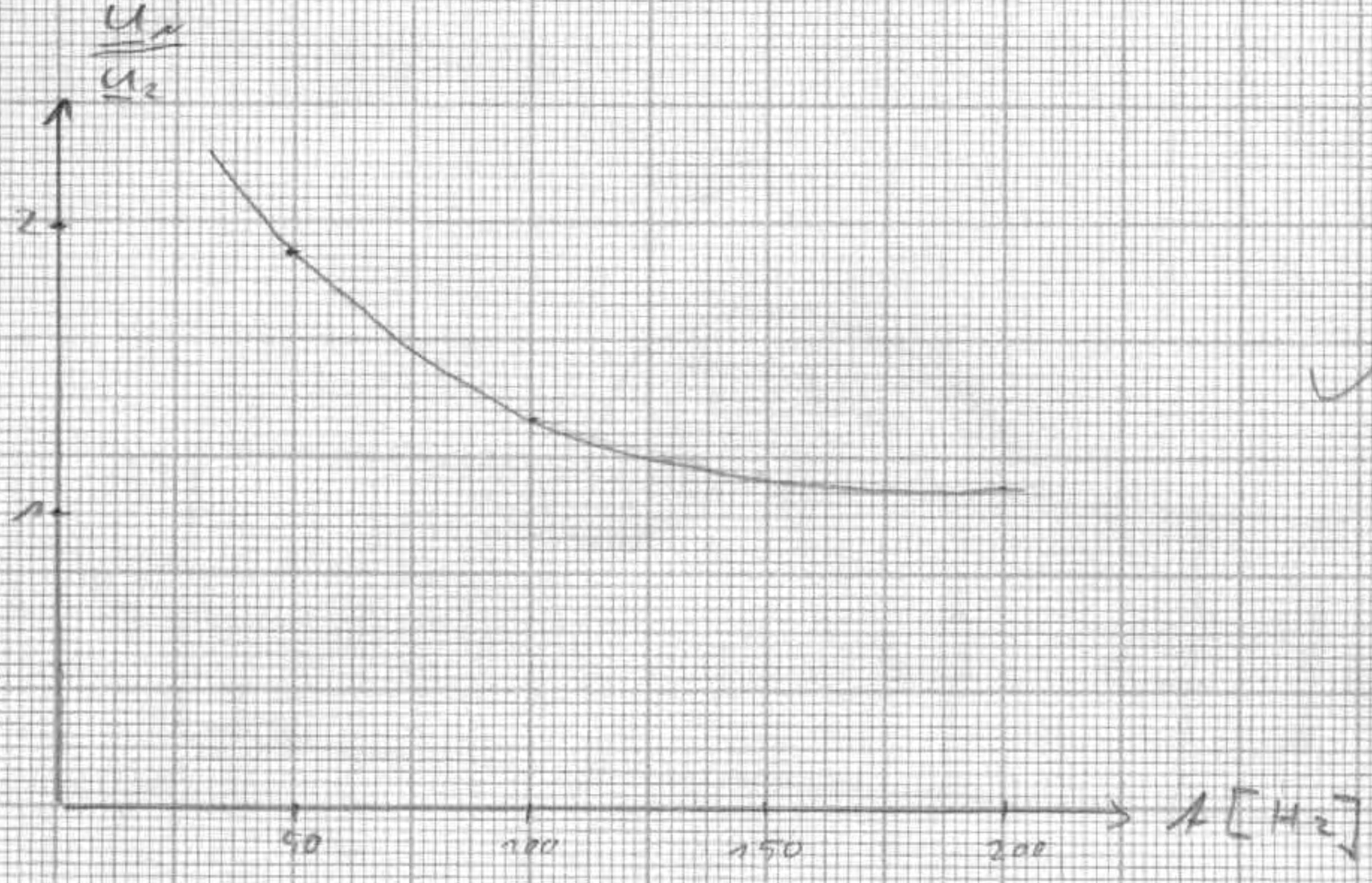


m 2.2

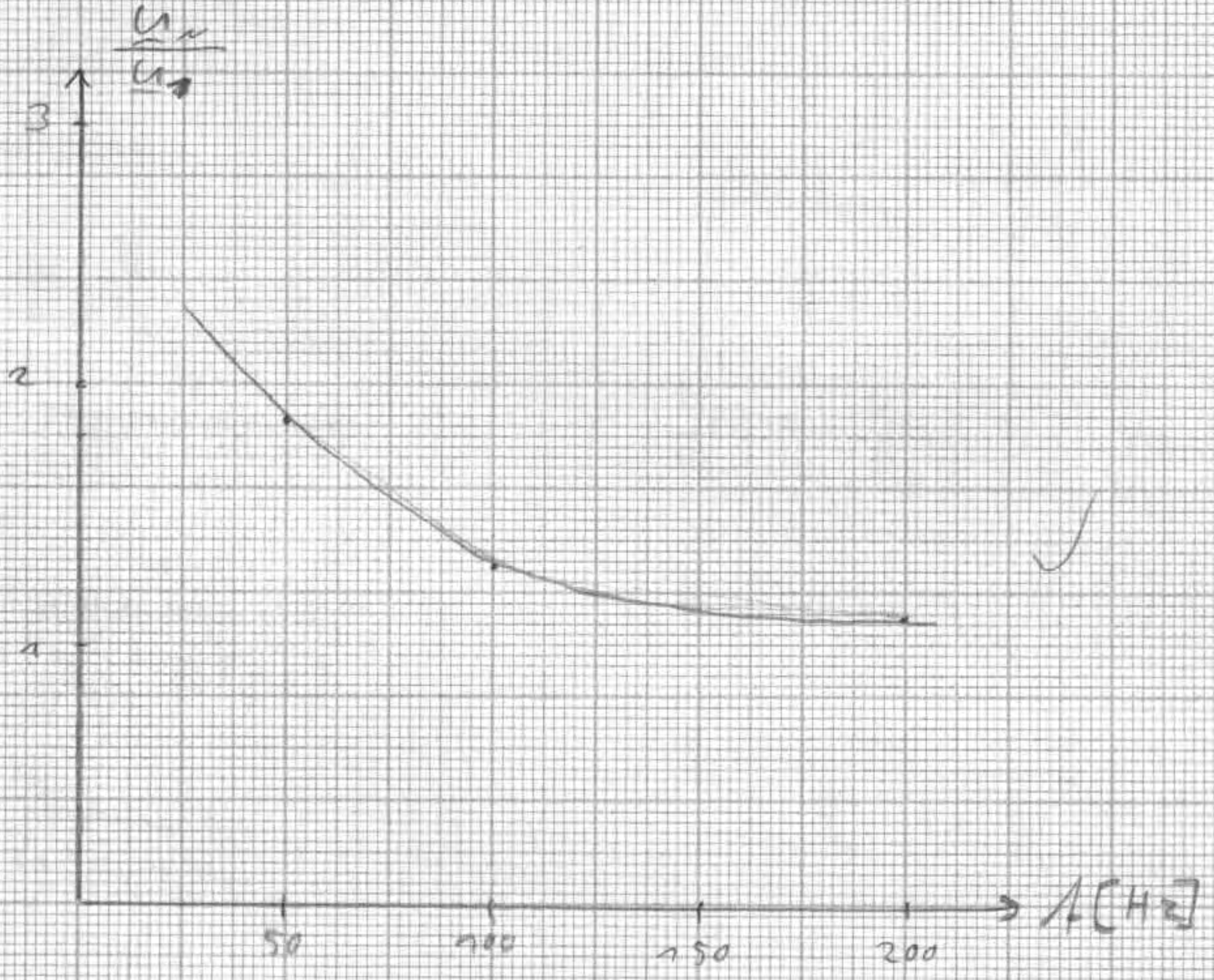


$f = 50 \text{ Hz}$

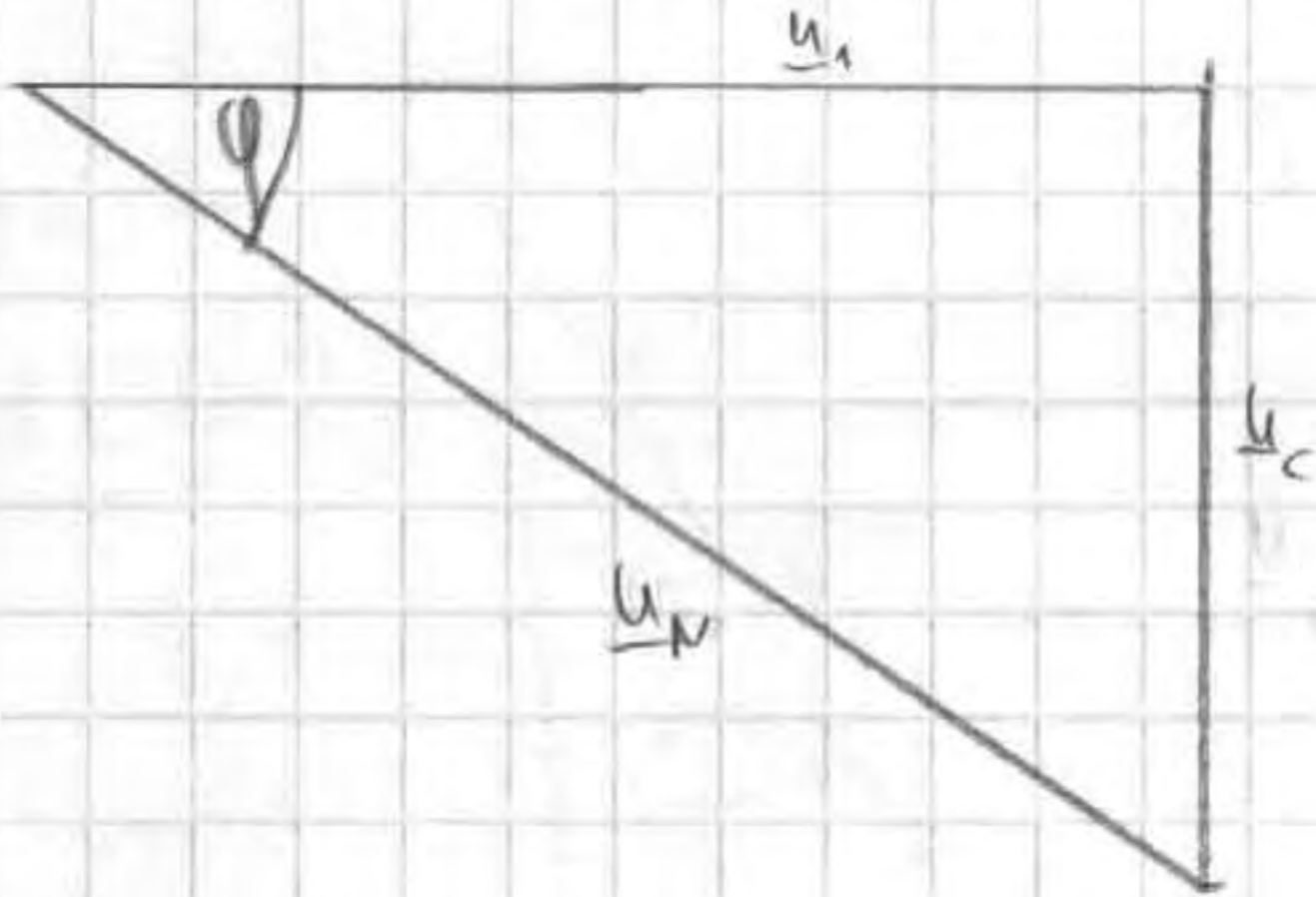


$f = 100 \text{ Hz}$

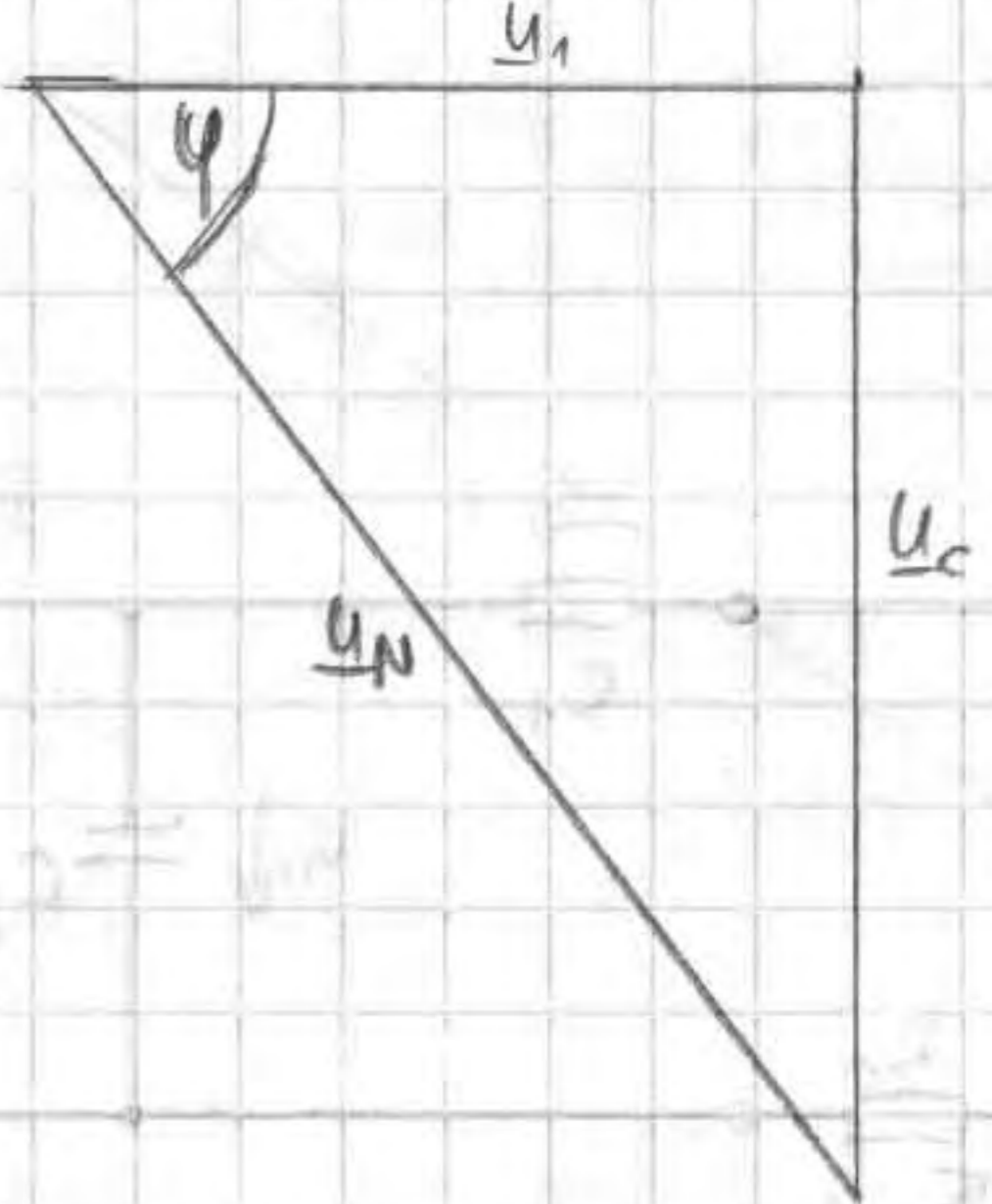

$f = 200 \text{ Hz}$

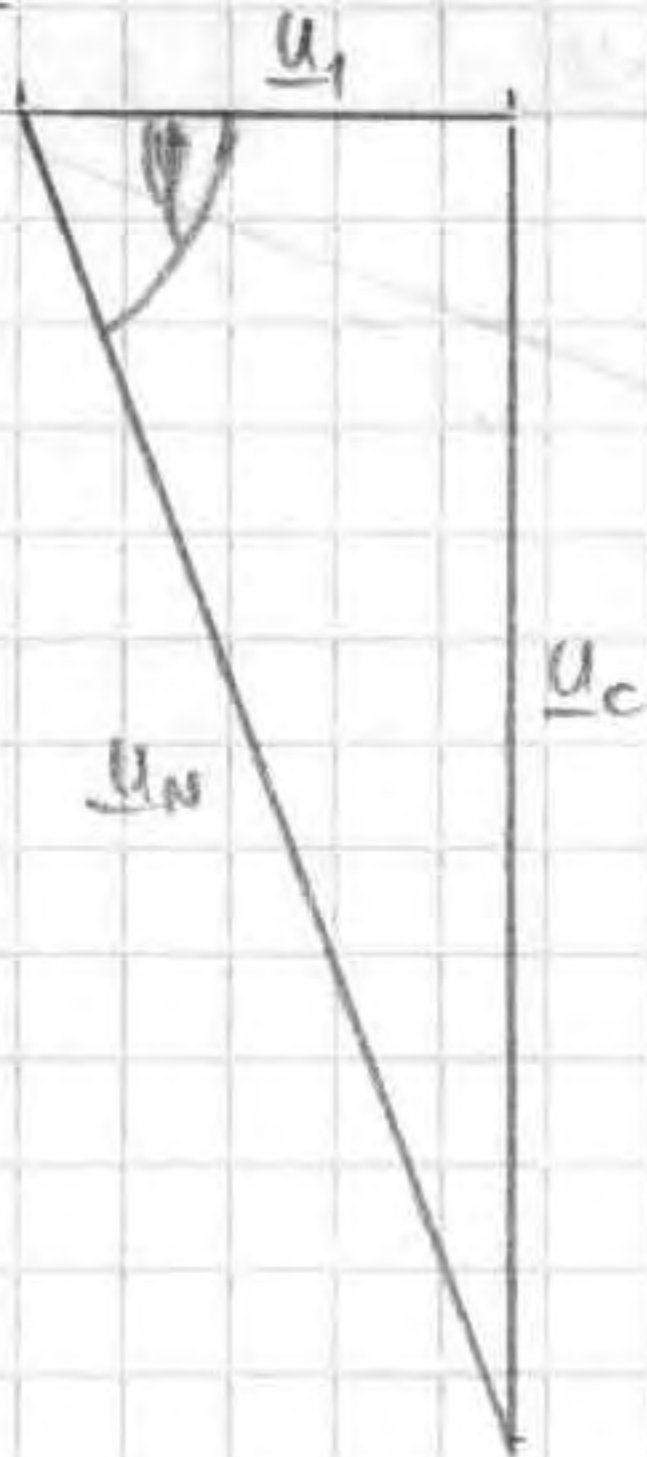

2.1)

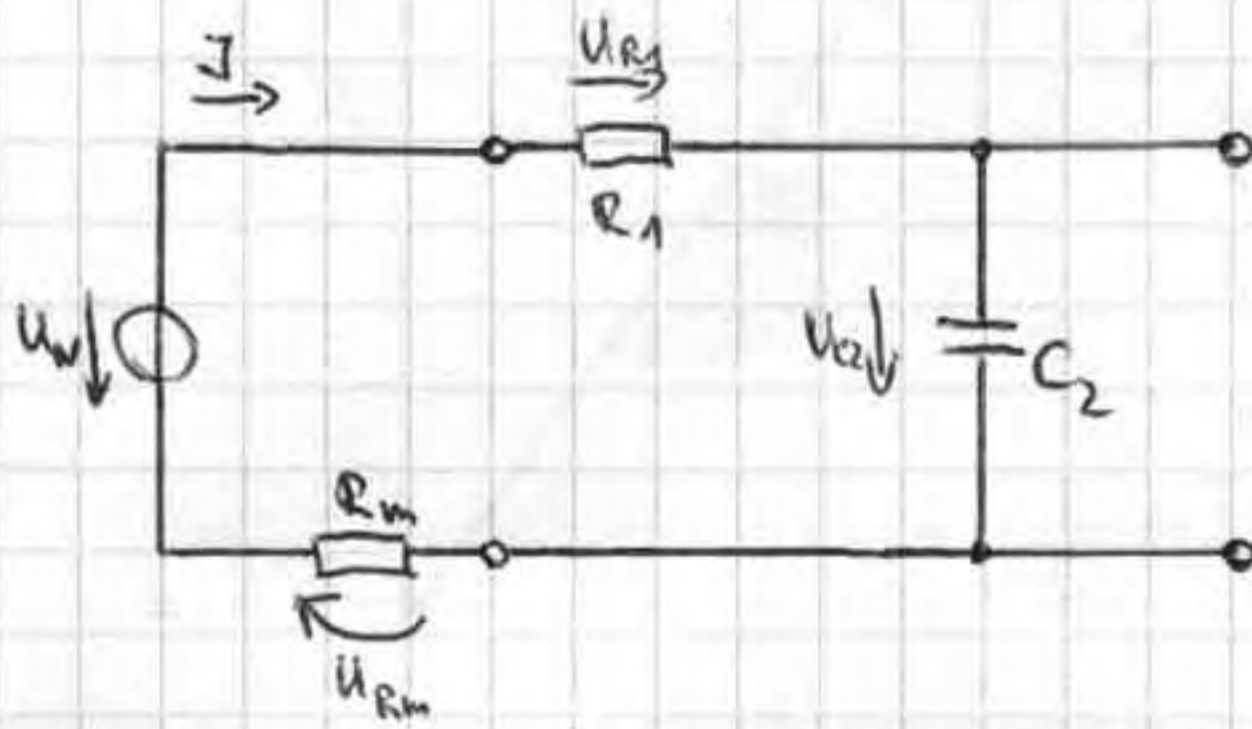

$$I = \frac{U_N}{Z_{ges}} \quad Z_{ges} = \sqrt{R_1^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C_2}\right)^2}$$

$$I = \frac{U_N}{\sqrt{R_1^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C_2}\right)^2}}$$

$$U_2 = \frac{1}{\omega C_2} \cdot I = \frac{R_m \cdot U_N \cdot \frac{1}{2\pi f C_2}}{\sqrt{R_1^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C_2}\right)^2}}$$

Wenn U_N Gleichspannung ist, $f=0$

$$\lim_{f \rightarrow 0} U_2 = U_N \cdot \infty$$

2.2)

f [Hz]	U_N	gemessen [V]		U_N	errechnet [V]		Meßfehler [%]		
		U_{R1}	U_{C2}		U_{R1}	U_{C2}	U_N	U_{R1}	U_{C2}
0	7,02	0	7	7	0	6			
50	7,02	3,77	5,73	7	2,9	4,8	0,3	30	19
100	7,02	5,43	4,03	7	3,48	7,52	10,3	56	60
200	7,02	6,28	2,38	7	4,41	7,59	10,3	42	49,6


Phasenverschiebung

f [Hz]	φ [°] Calc	φ [°] Graph.	φ [°] Arch.	$\frac{U_2}{U_1}$
50	-40	-34	-34,65	1,86
100	-60	-54	-54,12	1,29
200	-67,	-70	-70,12	1,11


Phasenverschiebung

f [Hz]	φ [°] Oszilloskop	φ [°] graphisch	φ [°] gemessen	$\frac{U_N}{U_2}$
50	-62	-58	-57,9	1,92
100	-39	-40	-38,5	1,33
200	-22	-22	-21,7	1,11


$f = 50 \text{ Hz}$

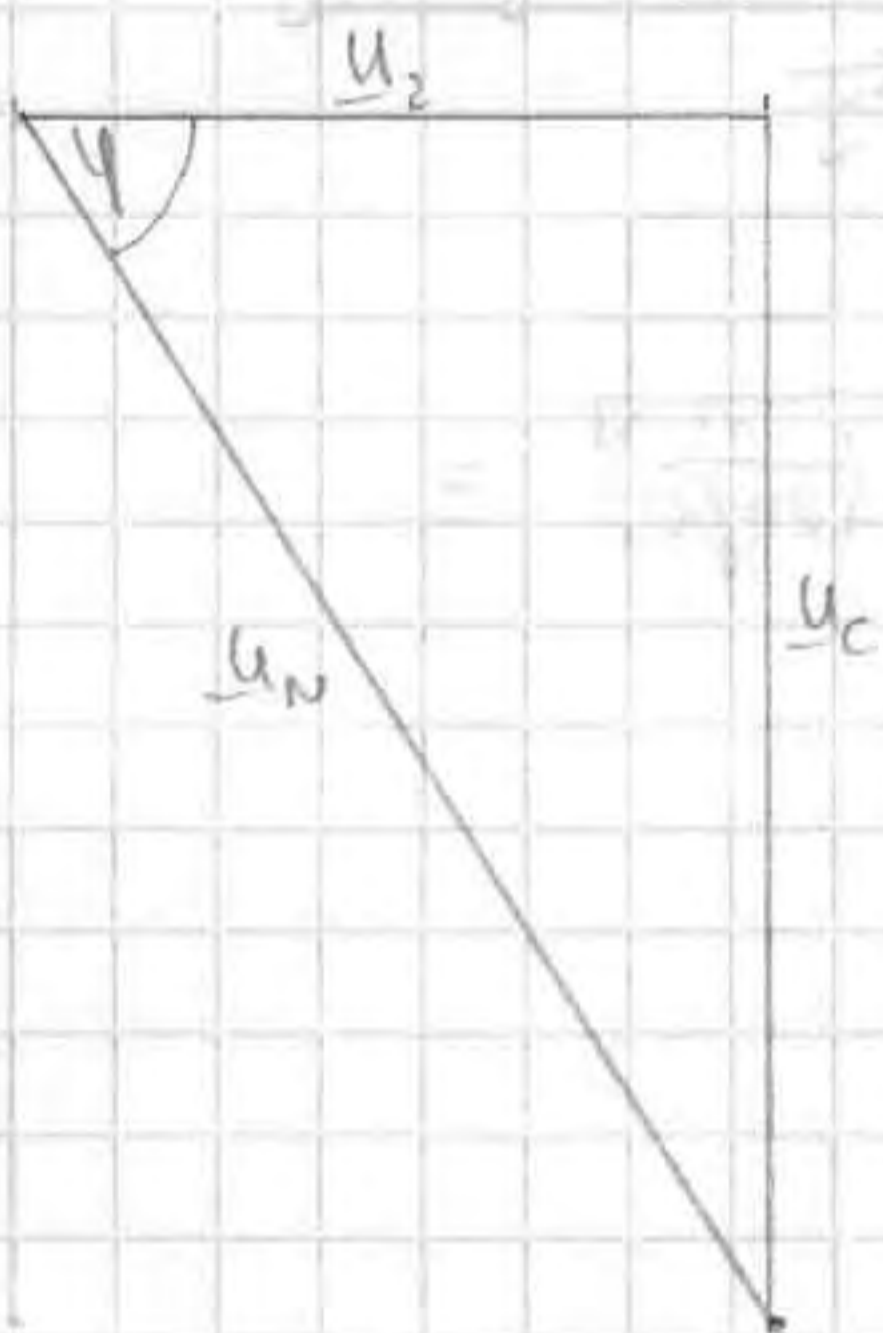

$f = 100 \text{ Hz}$

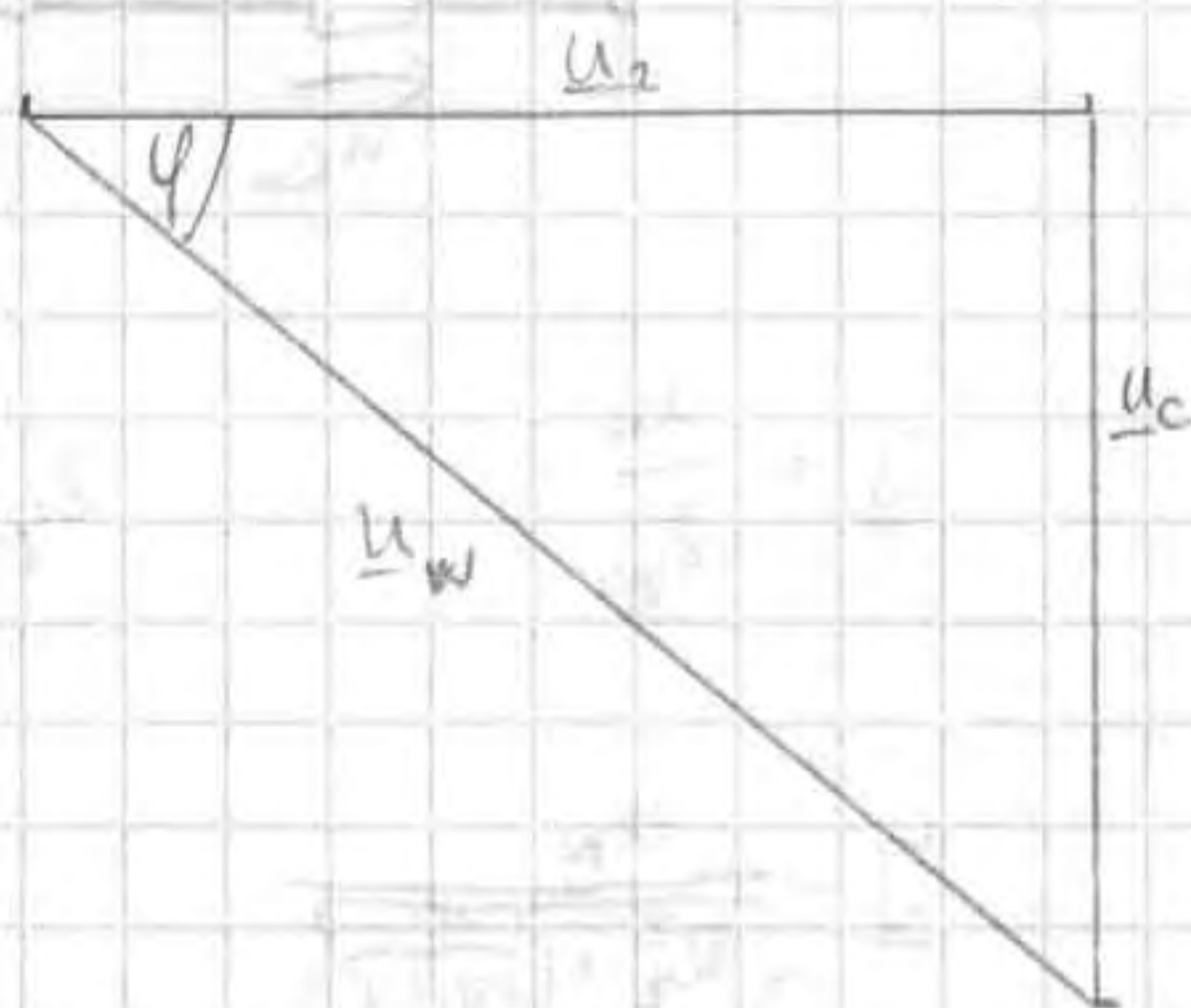

$f = 200 \text{ Hz}$

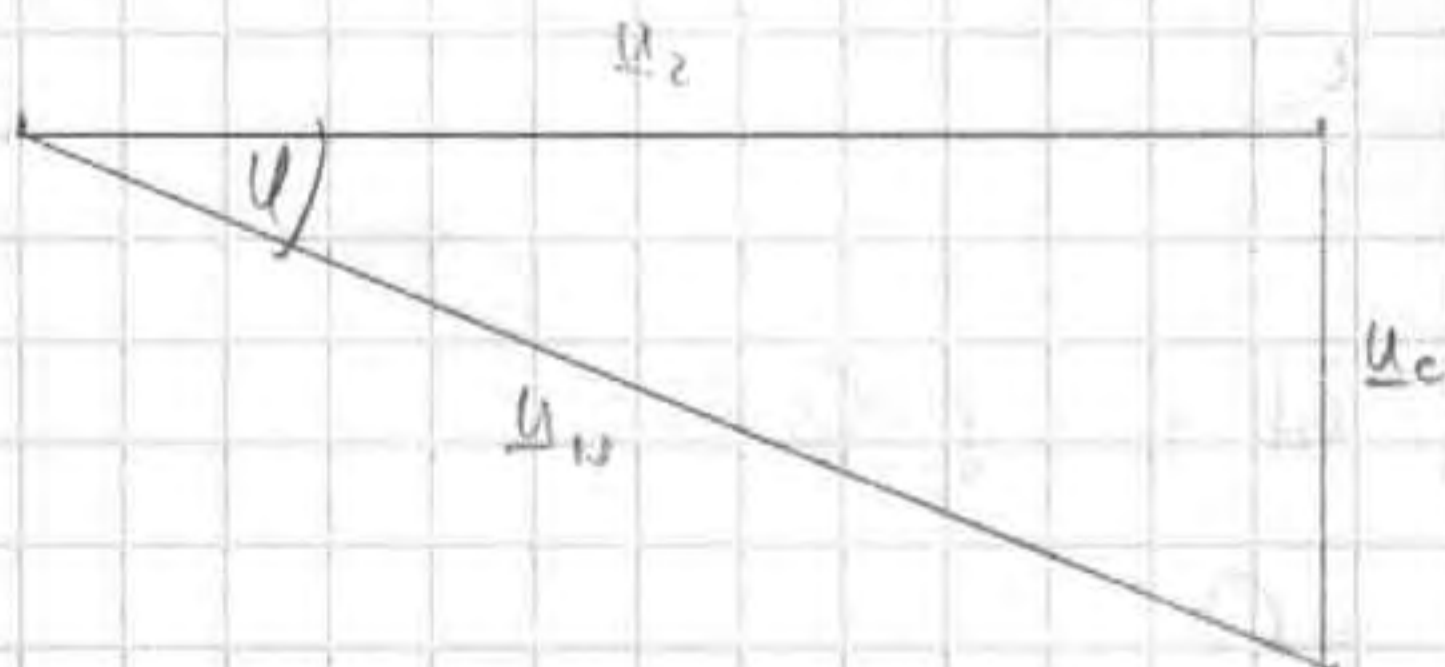

1.3 Umkehrung hoher Frequenzen - Kompensation von Blindleistungen ✓

